

ELETRICIDADE BÁSICA EM REGIME DE CORRENTE CONTINUA - ELETROTÉCNICA

RESISTÊNCIA EQUIVALENTE

Para os circuitos a seguir, calcule:

- o valor de cada resistor
- resistência equivalente vista pela fonte de tensão
- corrente fornecida pela fonte de tensão
- a corrente em cada resistor
- a tensão em cada resistor
- a potência em cada resistor

Para a obtenção do gabarito, fazer a simulação dos circuitos no simulador Falstad (www.falstad.com/circuit)

