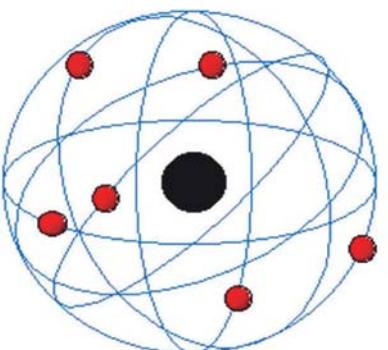


Sumário



18 Descobertas fundamentais

23 Capítulo I Conceitos fundamentais

I.1 Modelos atômicos	24
I.2 Carga elétrica	25
I.3 Campo elétrico	26
I.4 Processos de eletrização	27
I.5 Elementos condutores, semicondutores e isolantes.....	29
I.6 Grandezas elétricas, unidades, notação e prefixos	30
I.7 Tensão elétrica (U) ou diferença de potencial (ddp)	32
I.8 Corrente elétrica	33
I.8.1 Sentido da corrente	34
I.8.2 Efeitos da corrente elétrica	35
I.9 Tensão (corrente) contínua/alternada	36
I.10 Potência elétrica (P)	37
I.11 Energia elétrica (ϵ)	38


39 Capítulo 2 Resistência elétrica

2.1 Resistores	40
2.1.1 Símbologia.....	42
2.1.2 Código de cores dos resistores.....	43
2.1.3 Medição da resistência	45
2.2 Lei de Ohm	46
2.3 Potência dissipada em uma resistência	47
2.4 Resistência em um condutor	48
2.4.1 Influência do material: resistividade.....	48


2.4.2 Influência do comprimento	49
2.4.3 Influência da área da seção transversal do condutor	49
2.4.4 Cálculo da resistência.....	50
2.4.5 Influência da temperatura sobre a resistência elétrica.....	51
2.5 Isolante ideal e supercondutores.....	53
2.6 Condutância (G) e condutividade elétricas (σ)	54
2.7 Associação de resistores	54
2.7.1 Associação em série	55
2.7.2 Associação em paralelo	56
2.7.3 Associação mista.....	60
2.8 Transformações delta-estrela (ΔY) ou estrela-delta ($Y\Delta$)	62
2.8.1 Utilização das transformações ΔY e $Y\Delta$ na simplificação de circuitos	65

73 Capítulo 3 Geradores e receptores

3.1 Geradores.....	74
3.1.1 Geradores de tensão e de corrente.	75
3.1.2 Gerador de tensão contínua não ideal....	77
3.1.3 Rendimento energético (η) de um gerador	78
3.1.4 Máxima transferência de potência de um gerador à carga.....	79
3.2 Receptores	83
3.3 Operação conjunta de receptor e gerador	86
3.4 Associação de geradores	91
3.4.1 Associação em série de geradores.....	91
3.4.2 Associação em paralelo de n geradores iguais	93

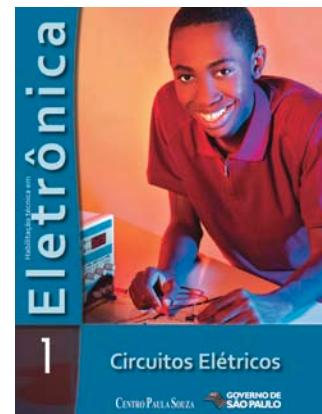

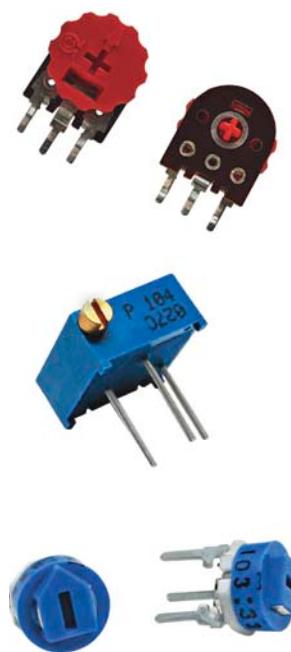Capa: José Adilson Neves Jr.,
aluno do Centro Paula Souza
Foto: Eduardo Pozella e
Carlos Piratininga



FOTOS:VALTER JOSÉ MIGUEL

Sumário



SHUTTERSTOCK

3.4.3 Associação de dois geradores em oposição	95
3.4.4 Associação mista de geradores	96

99 Capítulo 4

Análise de circuitos elétricos básicos: em série, em paralelo e misto

4.1 Circuito em série	100
4.2 Circuito em paralelo	103
4.3 Circuito misto	106
4.4 Caso particular: curto-circuito	108

111 Capítulo 5


Circuitos divisores de tensão e corrente

5.1 Divisores de tensão	112
5.1.1 Divisor de tensão sem carga	113
5.1.2 Divisor de tensão com carga	122
5.2 Circuito divisor de corrente	126
5.3 Aplicações de divisores de tensão e corrente. . .	128

129 Capítulo 6

Leis de Kirchhoff

6.1 Definições	130
6.2 Primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós	131
6.3 Segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas	132
6.4 Resolução de circuitos pelo método da análise de malhas (leis de Kirchhoff)	133

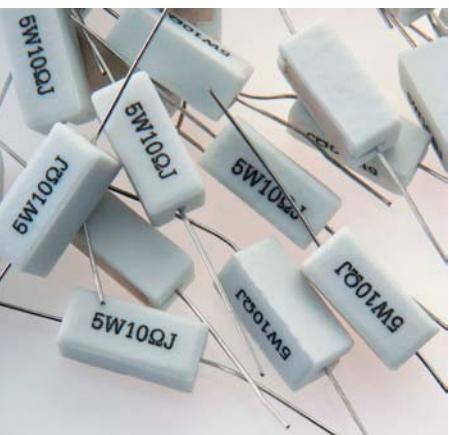

SHUTTERSTOCK

137 Capítulo 7

Análise de malhas pelo método de Maxwell

7.1 Resolução de circuitos pelo método de Maxwell	138
---	-----

143 Capítulo 8

Superposição de efeitos

8.1 Resolução de circuitos pelo método da superposição de efeitos	144
--	-----

149 Capítulo 9

Teoremas de Thévenin e Norton

9.1 Teorema de Thévenin	150
9.1.1 Determinação do gerador equivalente de Thévenin	151
9.2 Teorema de Norton.	154



157 Capítulo 10

Capacitores e indutores em corrente contínua

10.1 Capacitores	158
10.1.1 Princípio de funcionamento	158
10.1.2 Capacitância	161
10.1.3 Energia armazenada	165
10.1.4 Capacitor plano	166
10.1.5 Associação de capacitores	169
10.1.6 Regime transitório (capacitor em corrente contínua)	173
10.2 Indutores	181
10.2.1 Princípio de funcionamento	181
10.3 Energia armazenada no indutor	182
10.3.1 Indutor de uma só camada	183
10.3.2 Associação de indutores	184
10.3.3 Regime transitório (indutor em corrente contínua)	187



FOTOS:VALTER JOSÉ MIGUEL

Sumário



195 Capítulo 11

Corrente alternada

II.1 Noções básicas	198
II.1.1 Outras grandezas importantes referentes ao sinal CA	201

209 Capítulo 12

Números complexos

I2.1 Formas de representação.....	210
I2.1.1 Forma cartesiana ou retangular	210
I2.1.2 Forma polar ou trigonométrica.....	211
I2.2 Conjugado de um número complexo	212
I2.3 Operações com números complexos	212
I2.3.1 Soma e subtração	212
I2.3.2 Multiplicação	213
I2.3.3 Divisão.....	213
I2.4 Representação da corrente alternada com números complexos.....	213
I2.5 Diagrama de fasores (ou fasorial)	214

215 Capítulo 13

Circuitos simples em corrente alternada

I3.1 Circuito resistivo.....	216
I3.2 Circuito capacitivo	217
I3.3 Circuito indutivo.....	219



221 Capítulo 14

Análise de circuitos em corrente alternada

I4.1 Circuito RC.....	222
I4.1.1 Resistência e capacitor em série	222
I4.1.2 Resistência e capacitor em paralelo ..	224
I4.2 Circuito RL.....	226
I4.2.1 Resistência e indutor em série	226
I4.2.2 Resistência e indutor em paralelo	227
I4.3 Aplicações dos circuitos RL e RC em série...	228
I4.4 Circuito RLC.....	231
I4.4.1 Resistência, indutor e capacitor em série	231
I4.4.2 Resistência, indutor e capacitor em paralelo	234
I4.4.3 Ressonância	235

239 Capítulo 15

Circuitos trifásicos em corrente alternada

I5.1 Sistema trifásico não interligado ou independente.....	240
I5.2 Sistema trifásico interligado	241
I5.2.1 Ligação em estrela ou ípsilon (Y)	241
I5.2.2 Ligação em delta ou triângulo (Δ)	243
I5.3 Potências em sistemas trifásicos	243

247 Referências bibliográficas

