


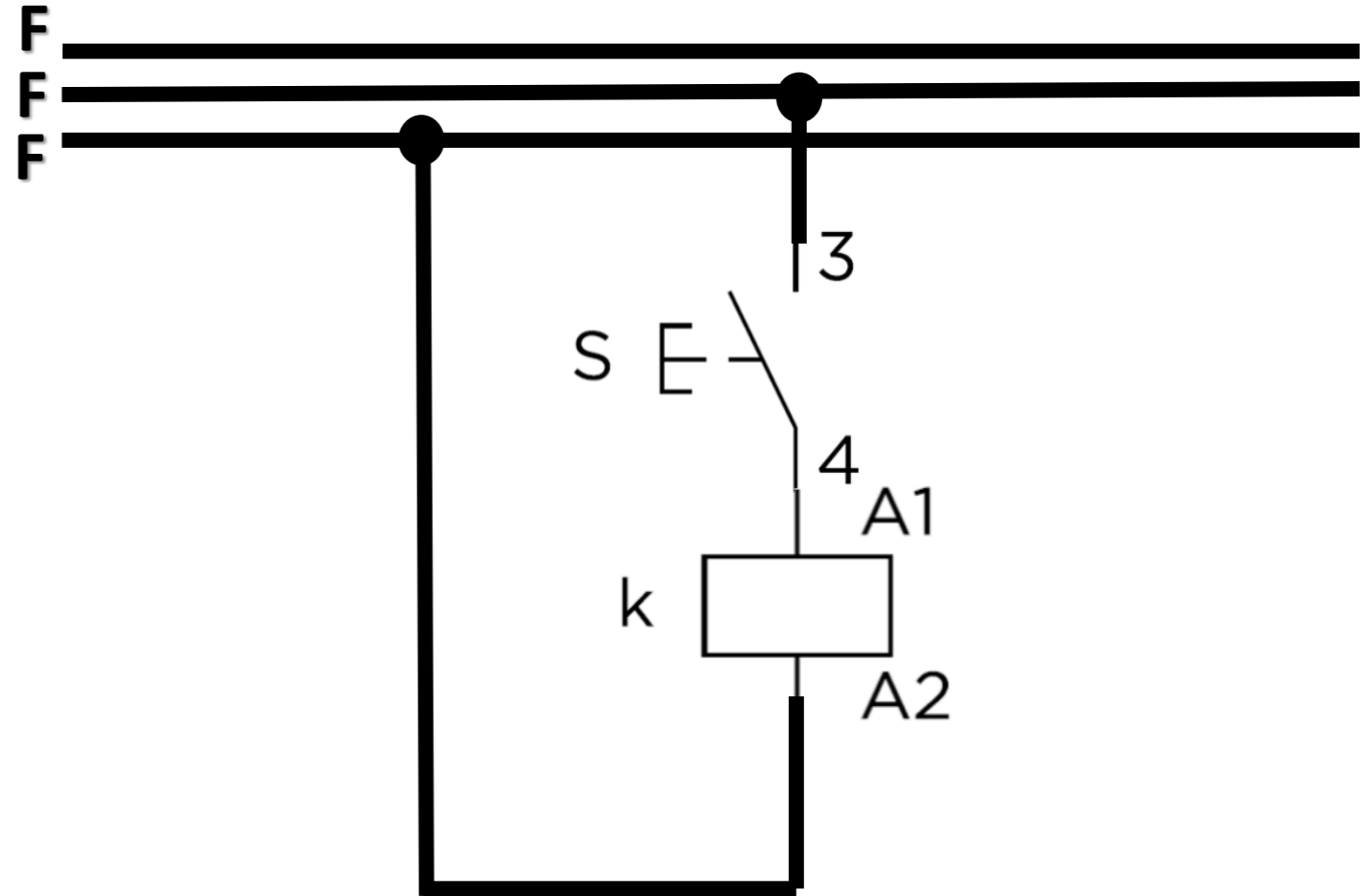
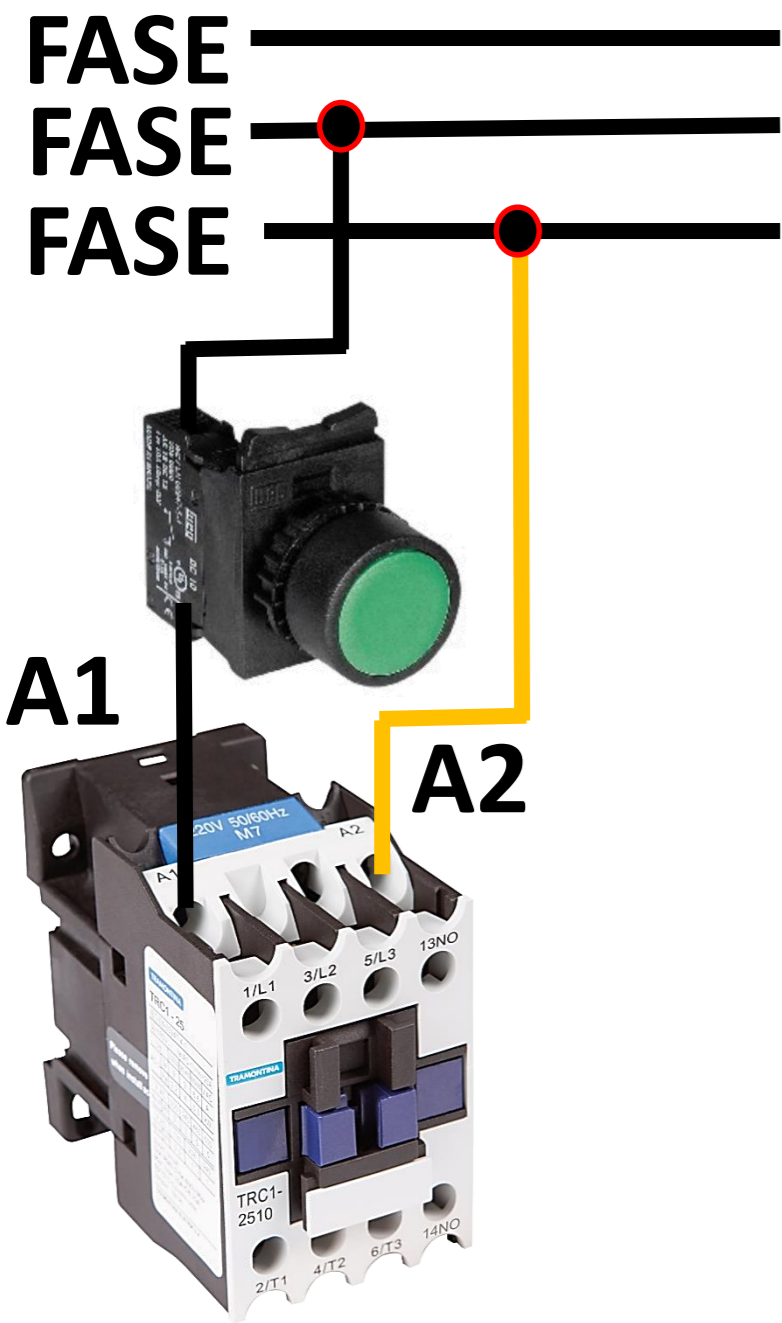
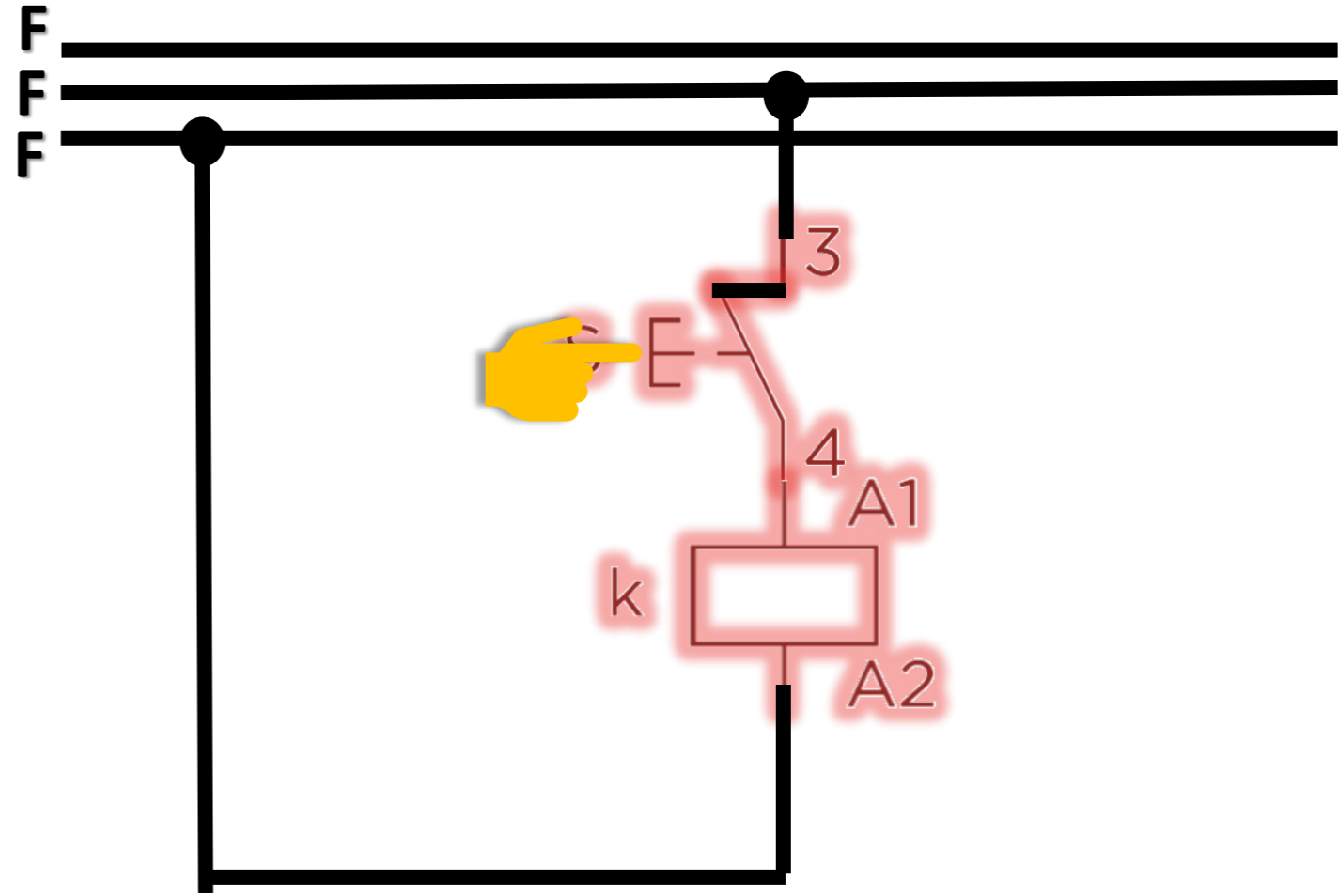


COMANDOS ELÉTRICOS



ACIONAMENTO SIMPLES CONTATOR


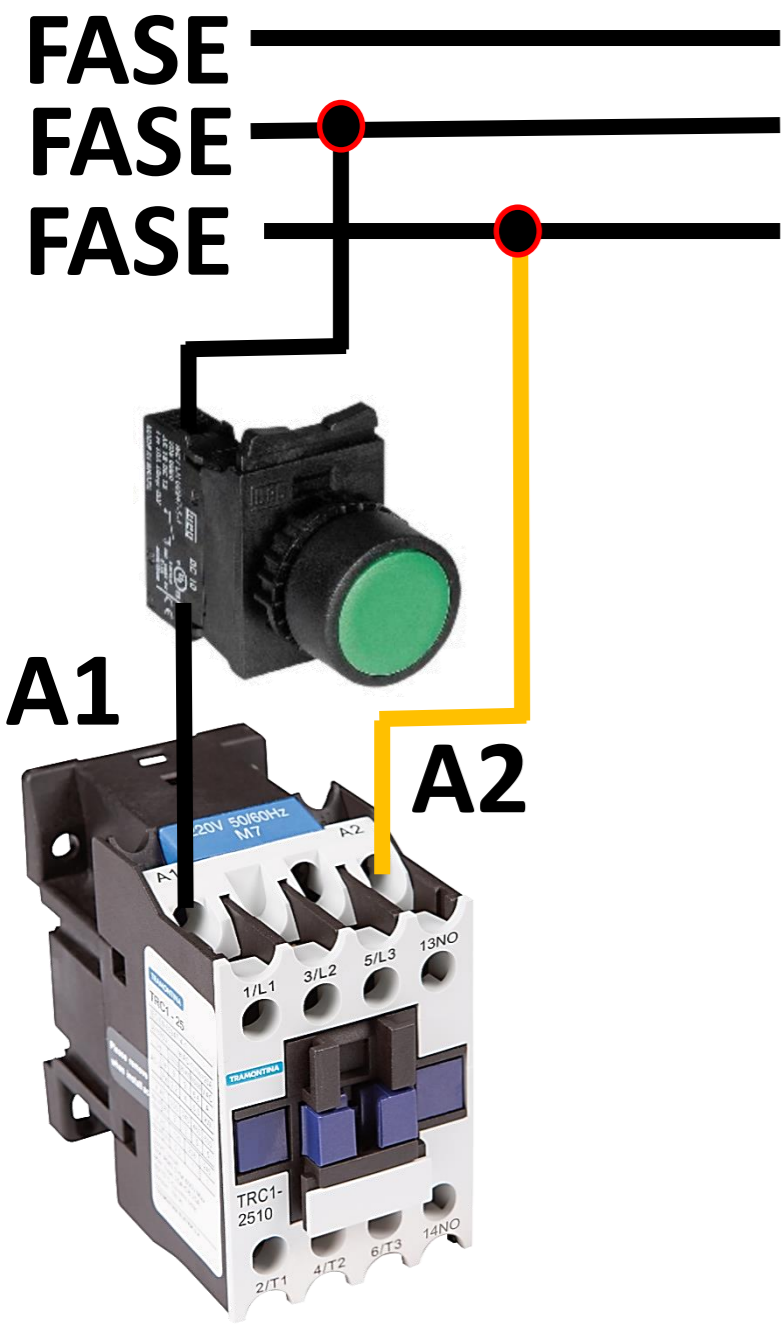



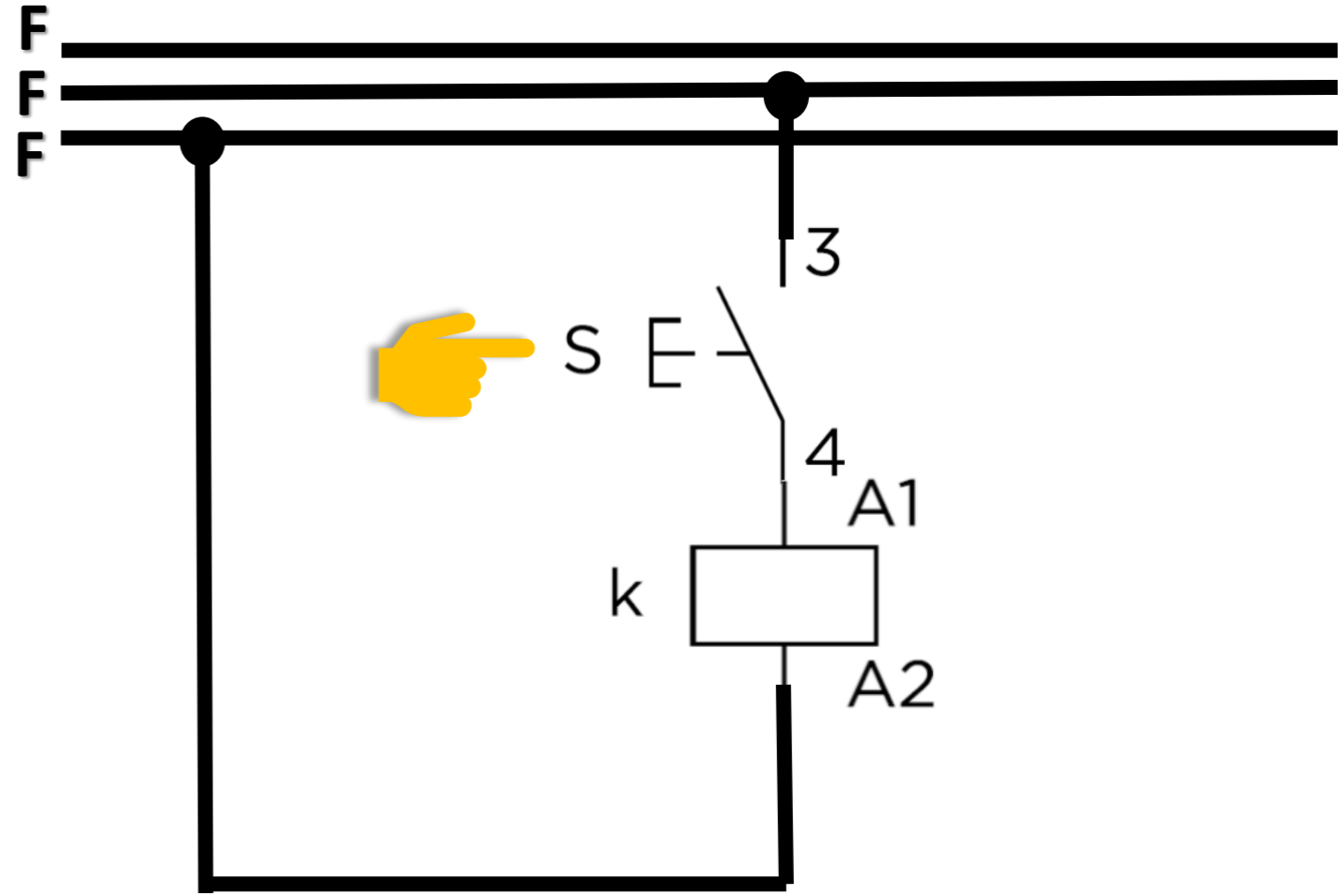



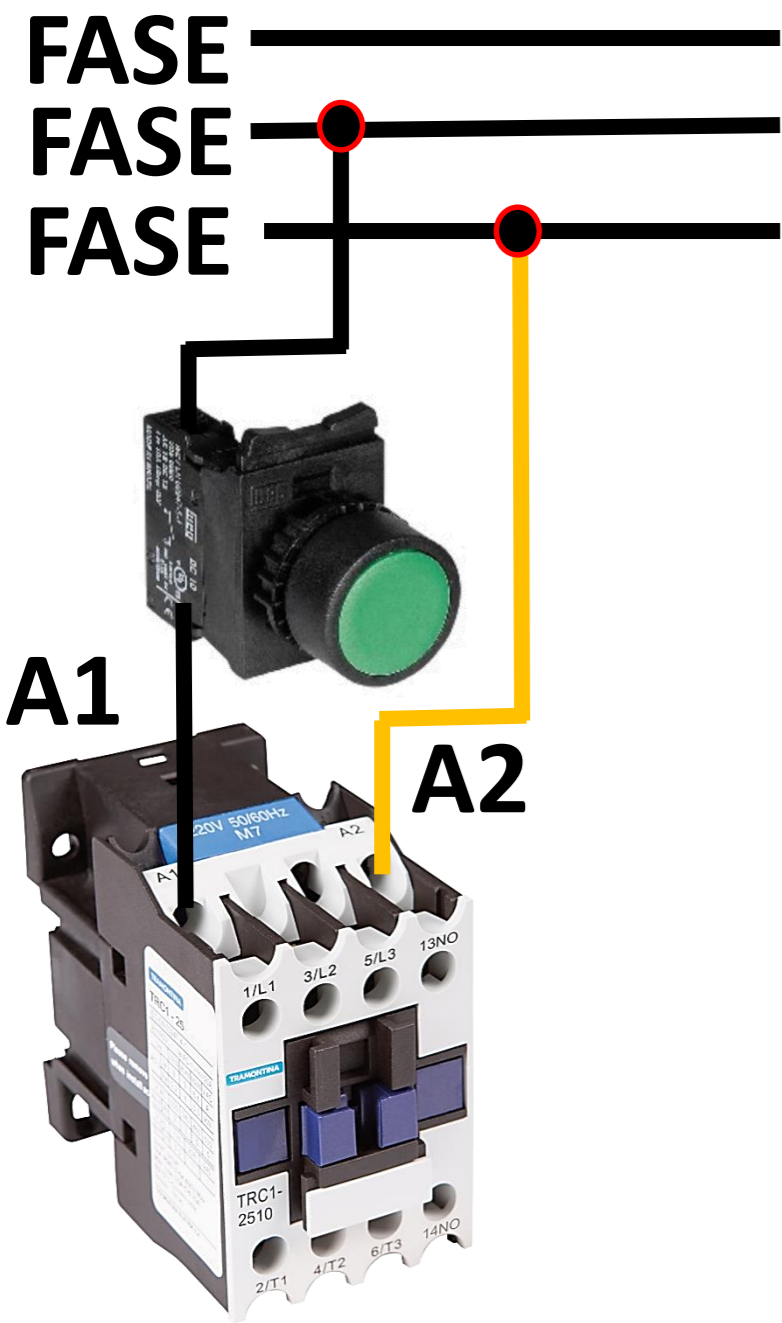


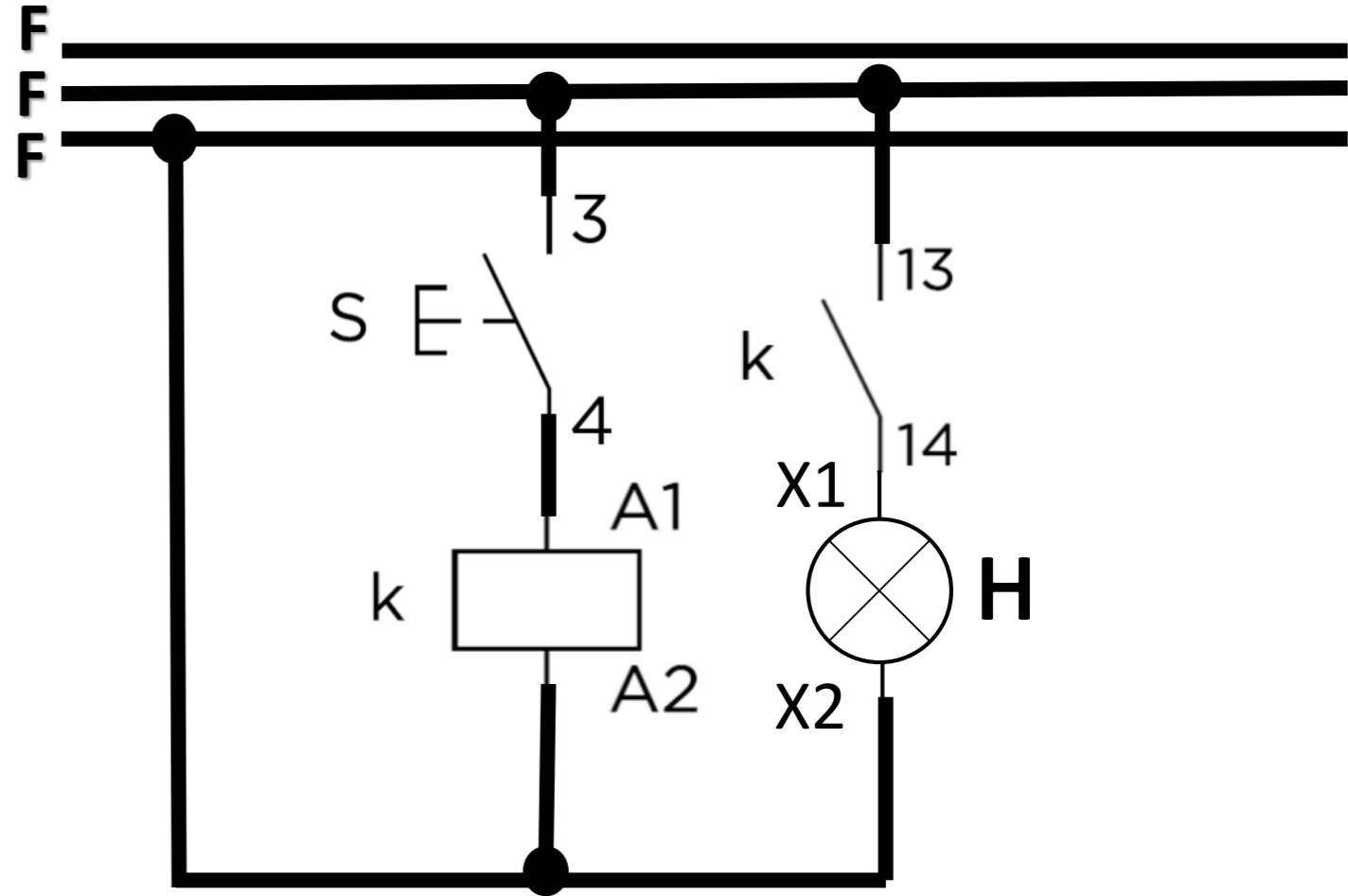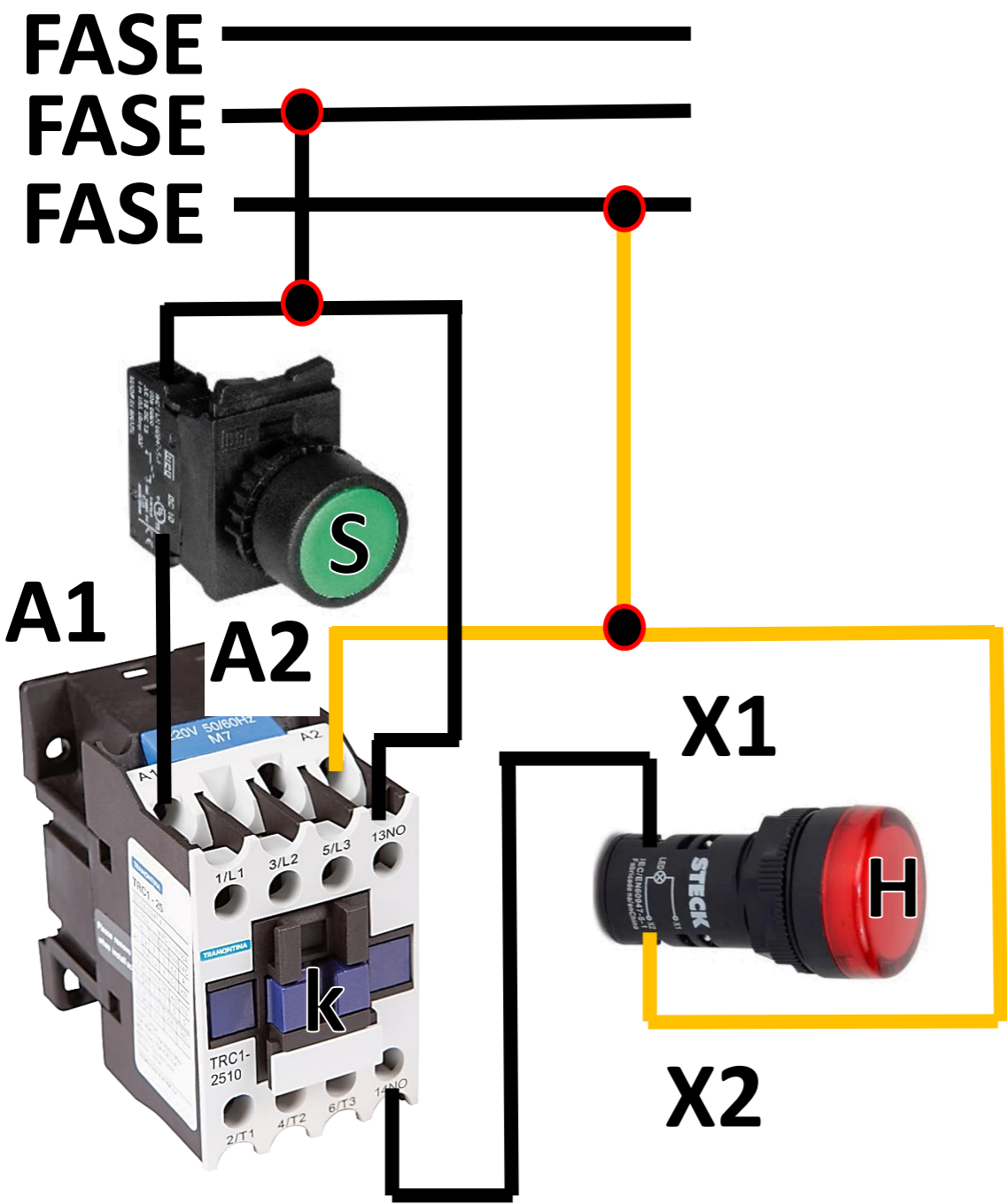ACIONAMENTO SIMPLES CONTATOR COM SINALEIRO





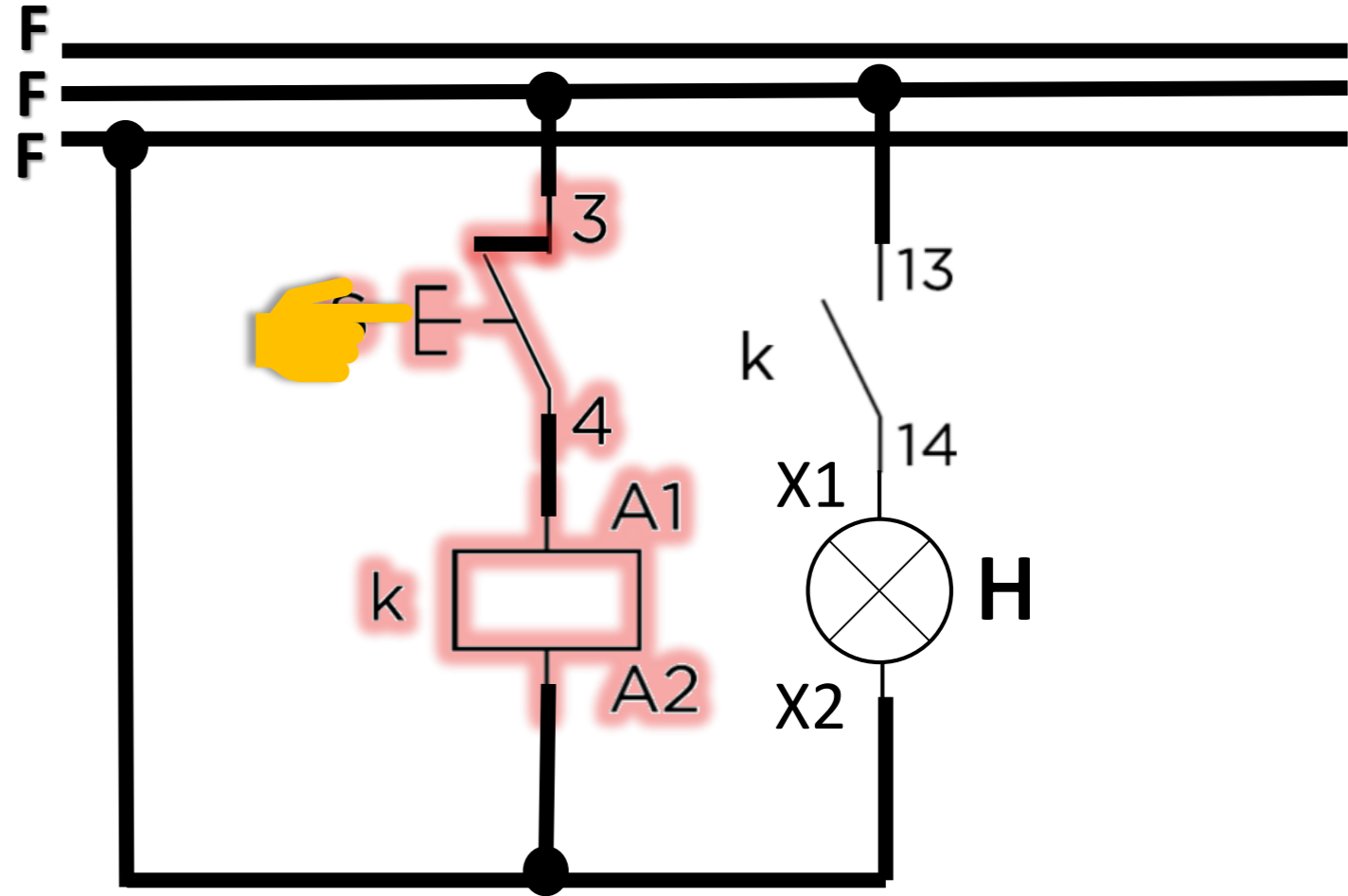
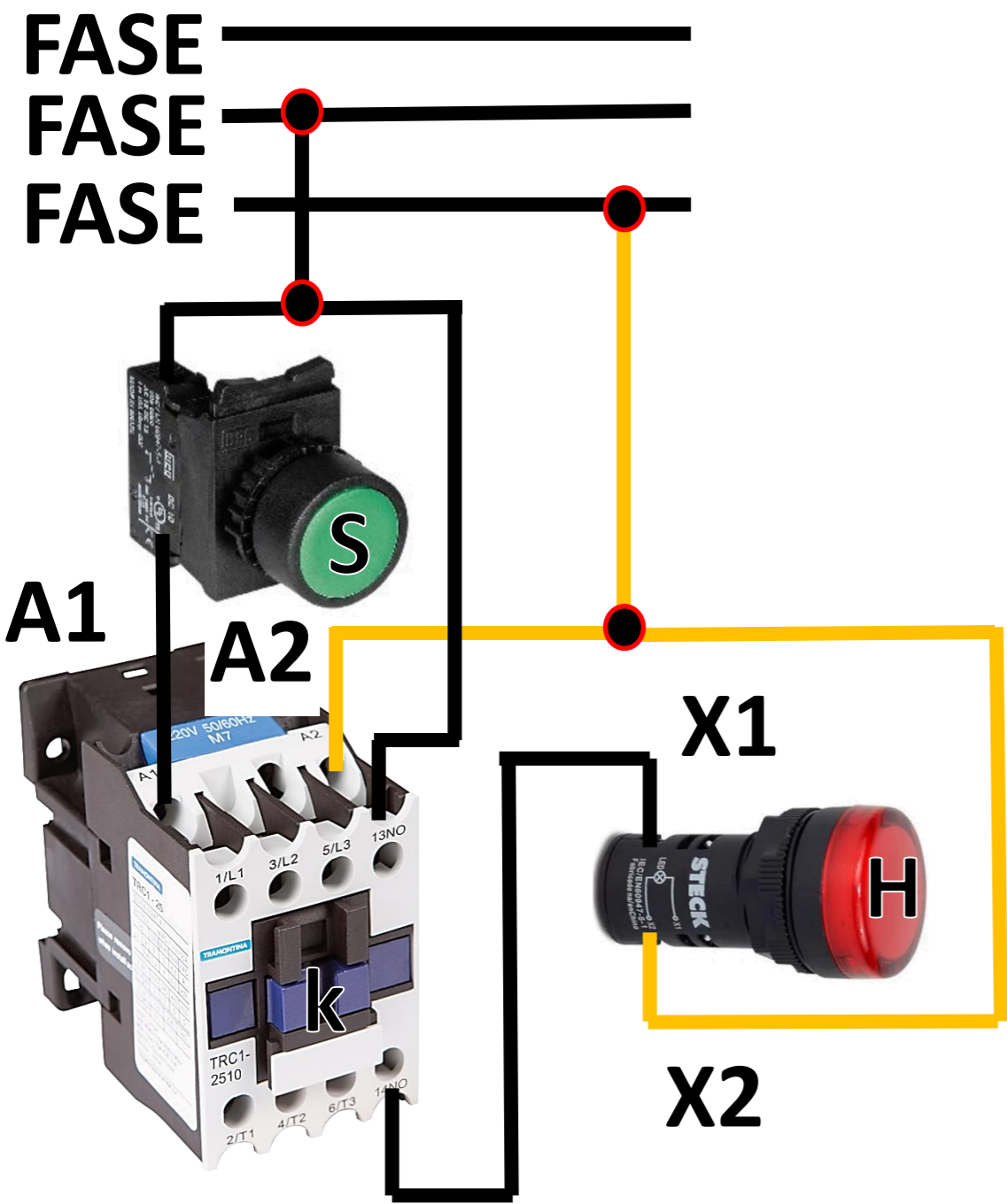


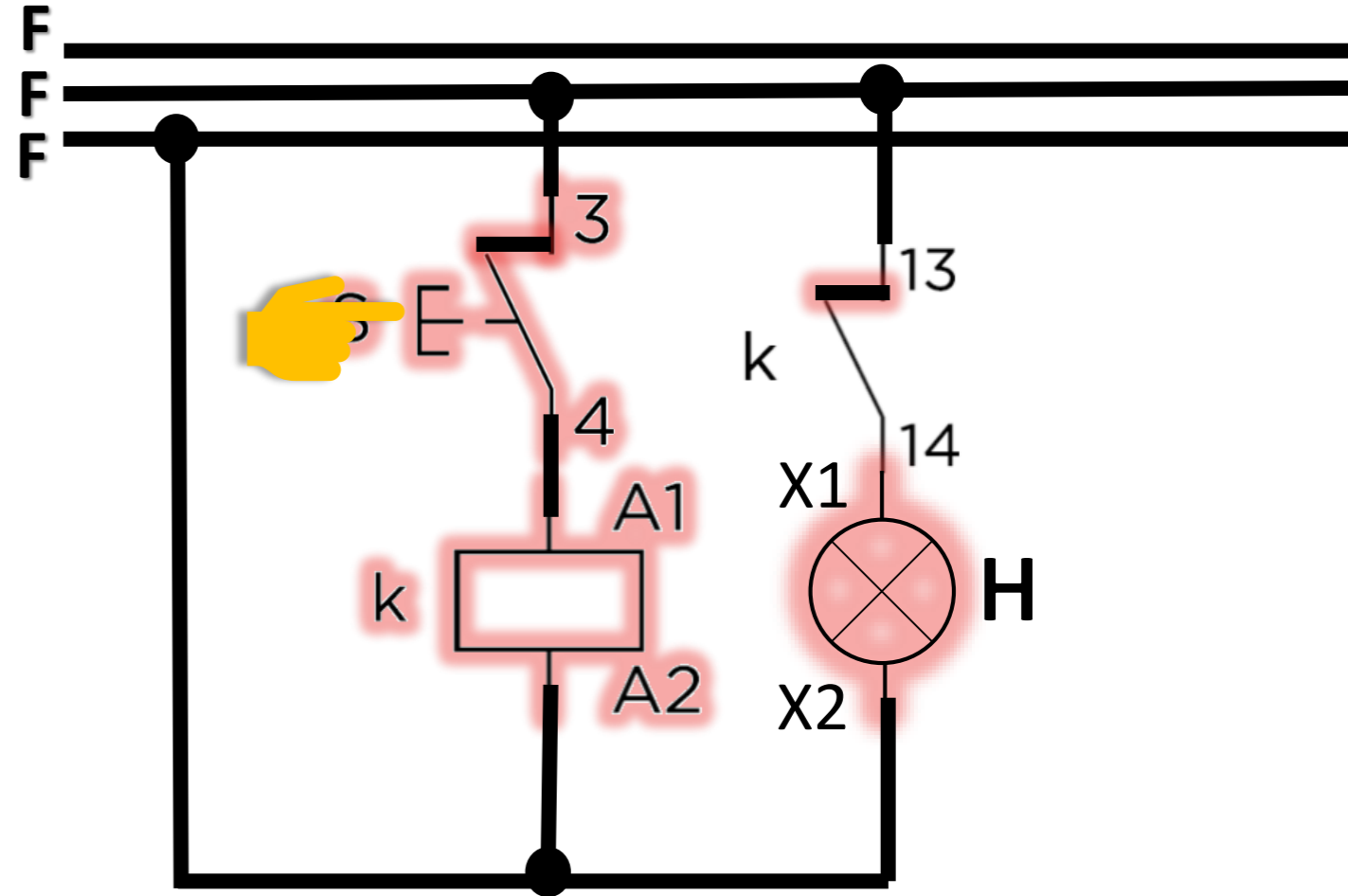
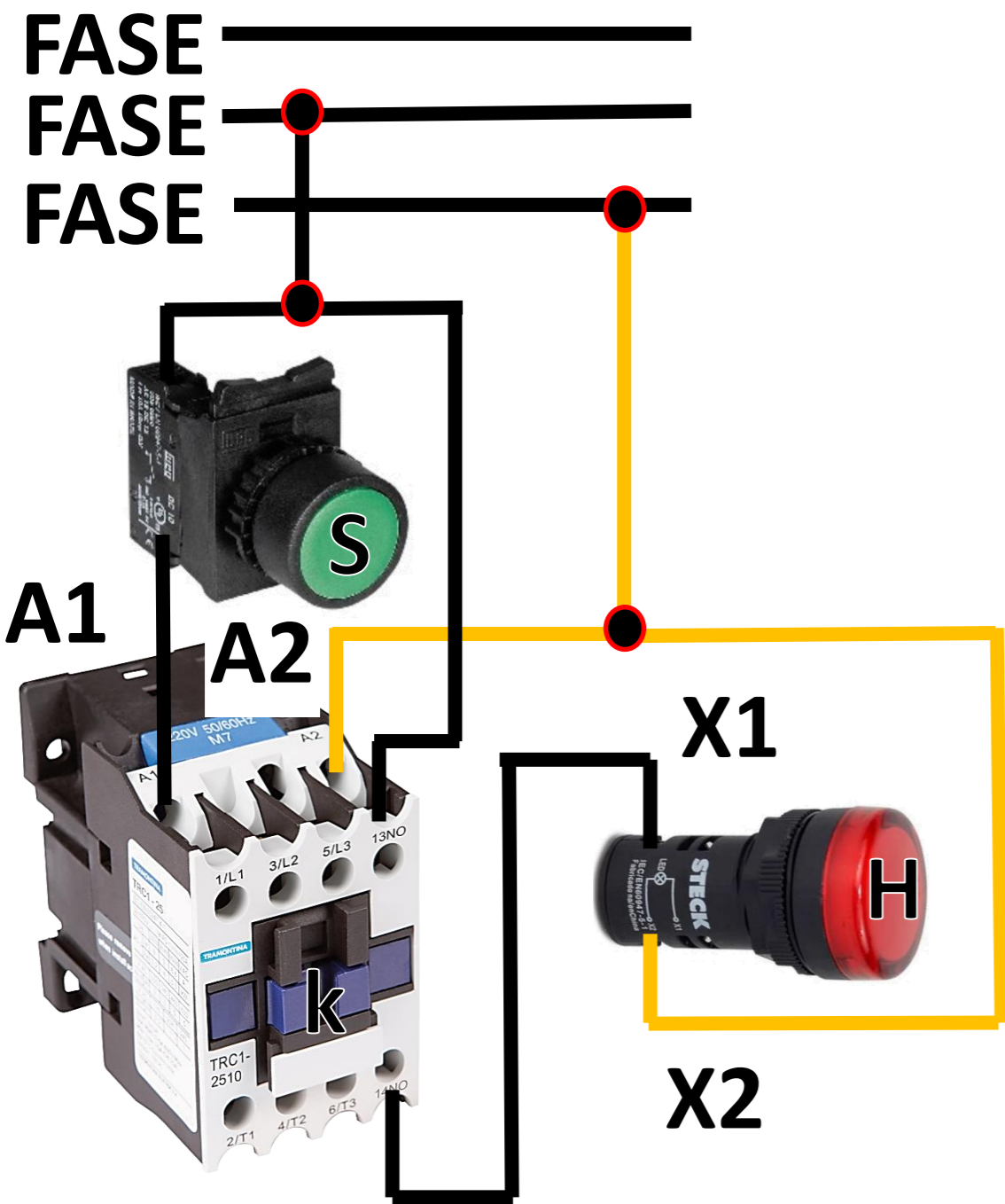


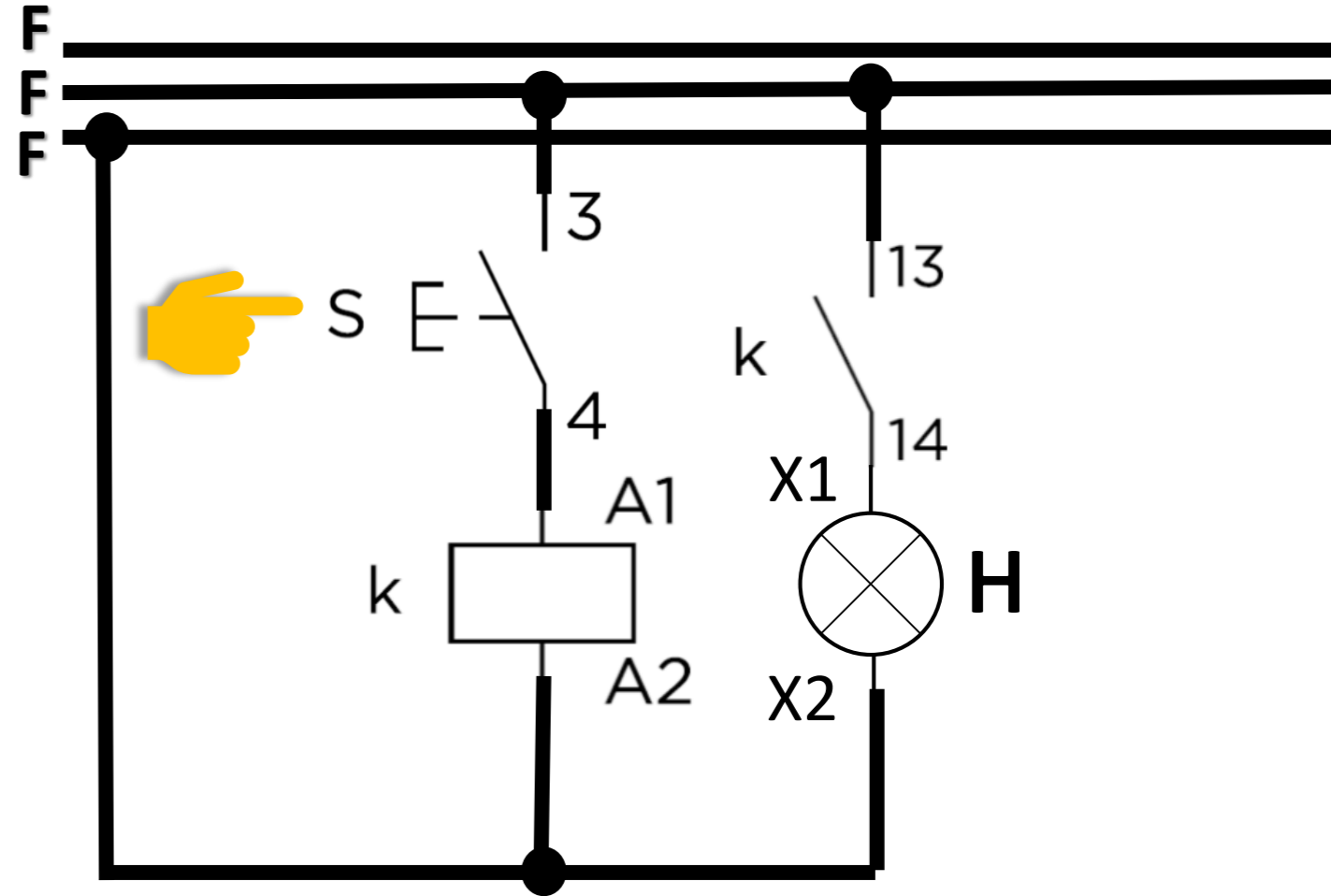
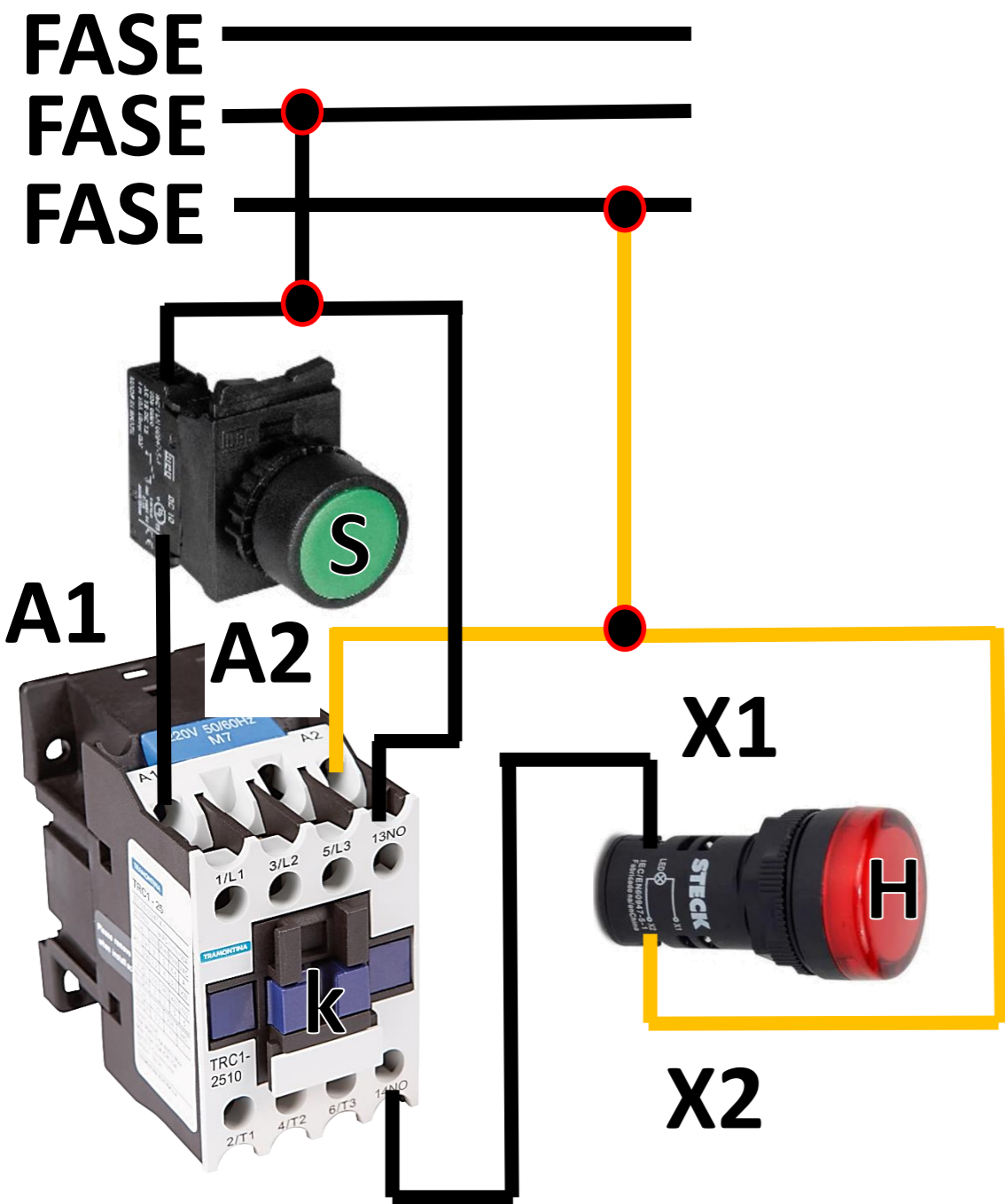



ACIONAMENTO CONTATOR COM SELO

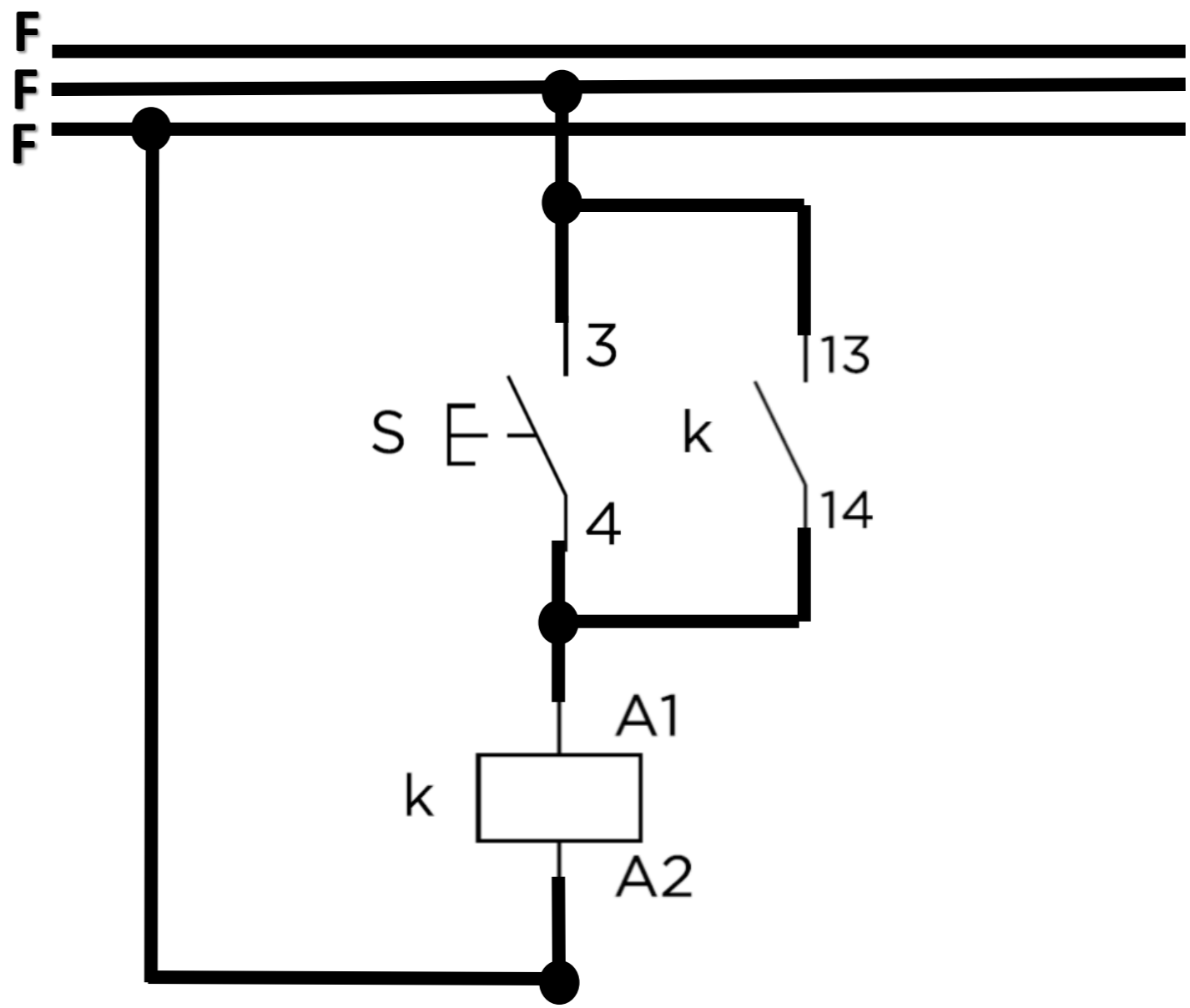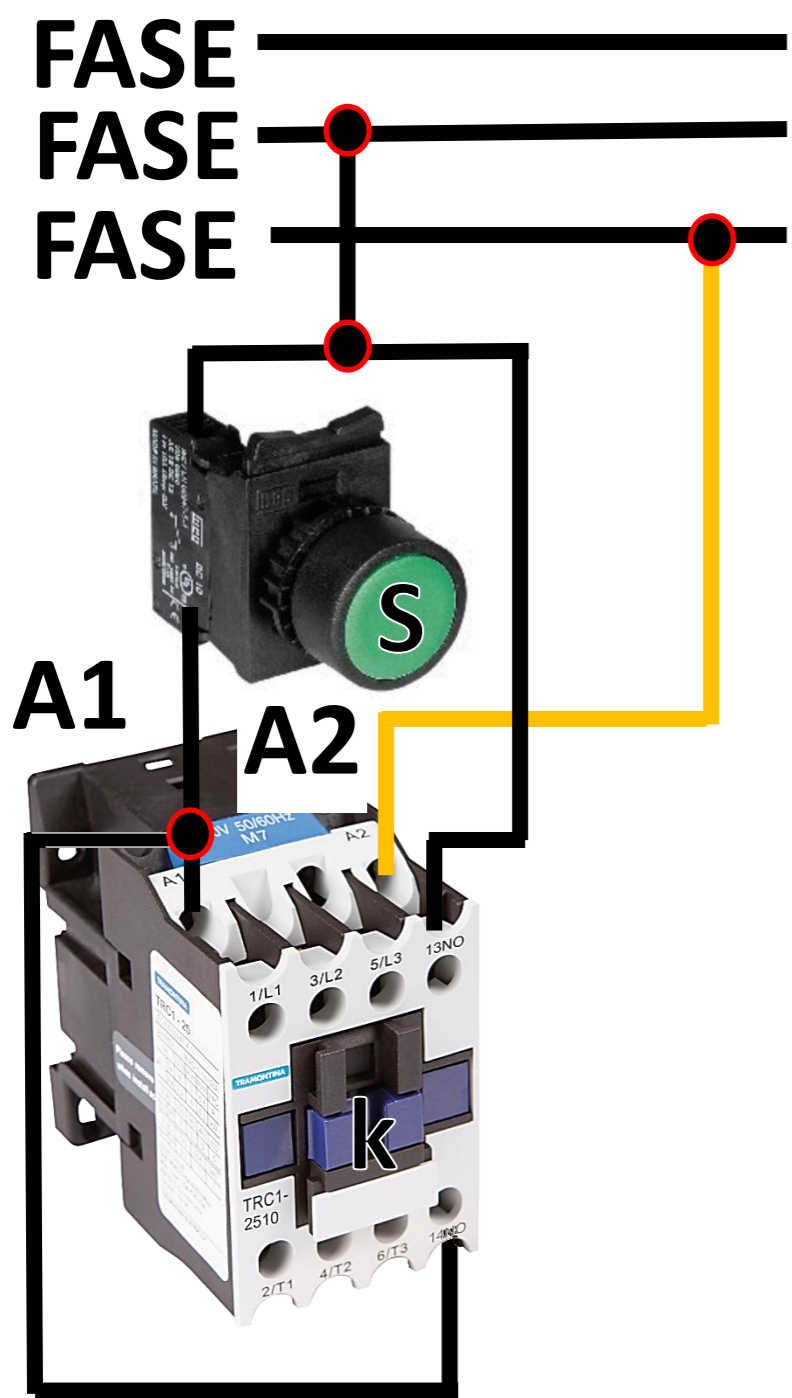

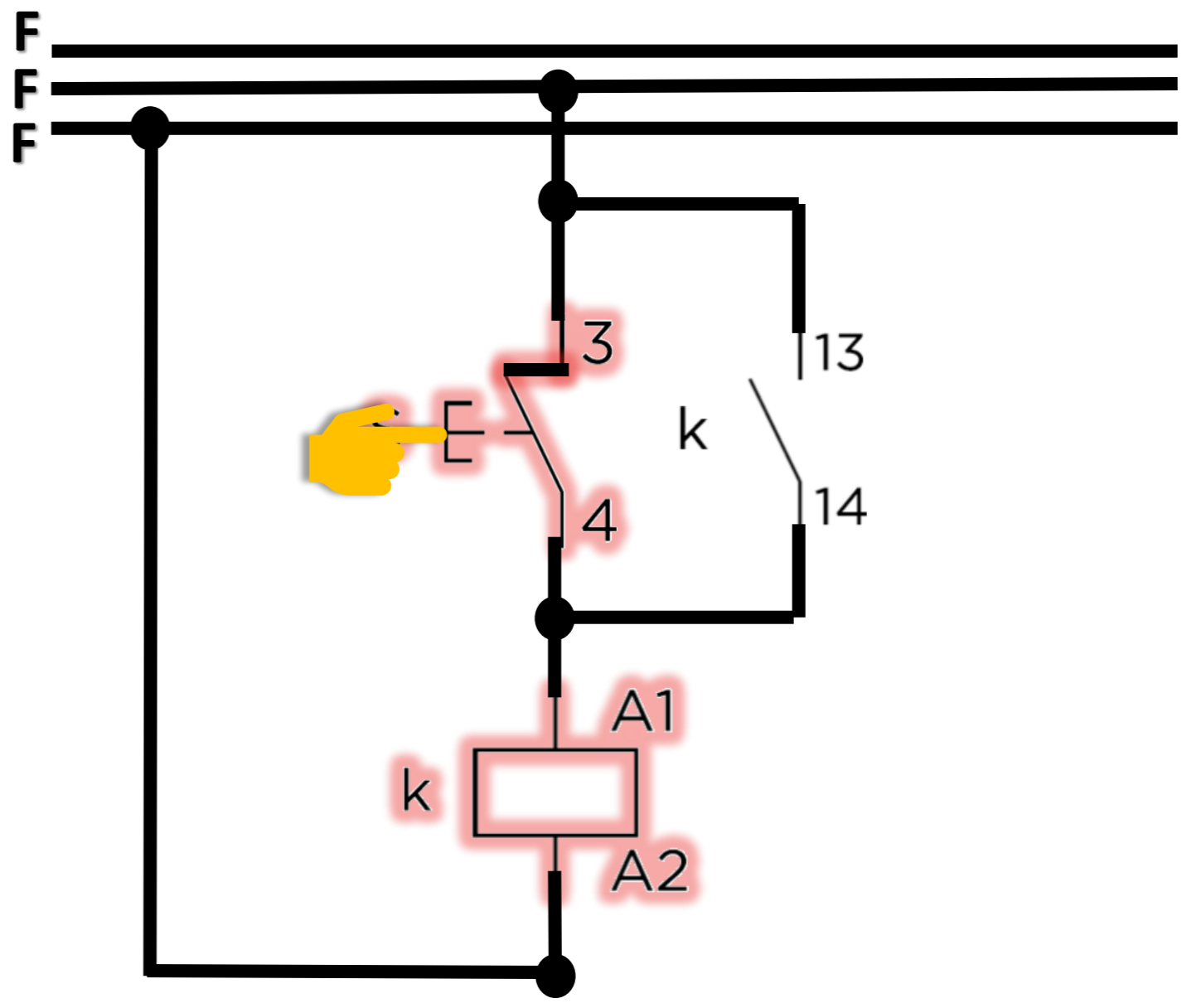
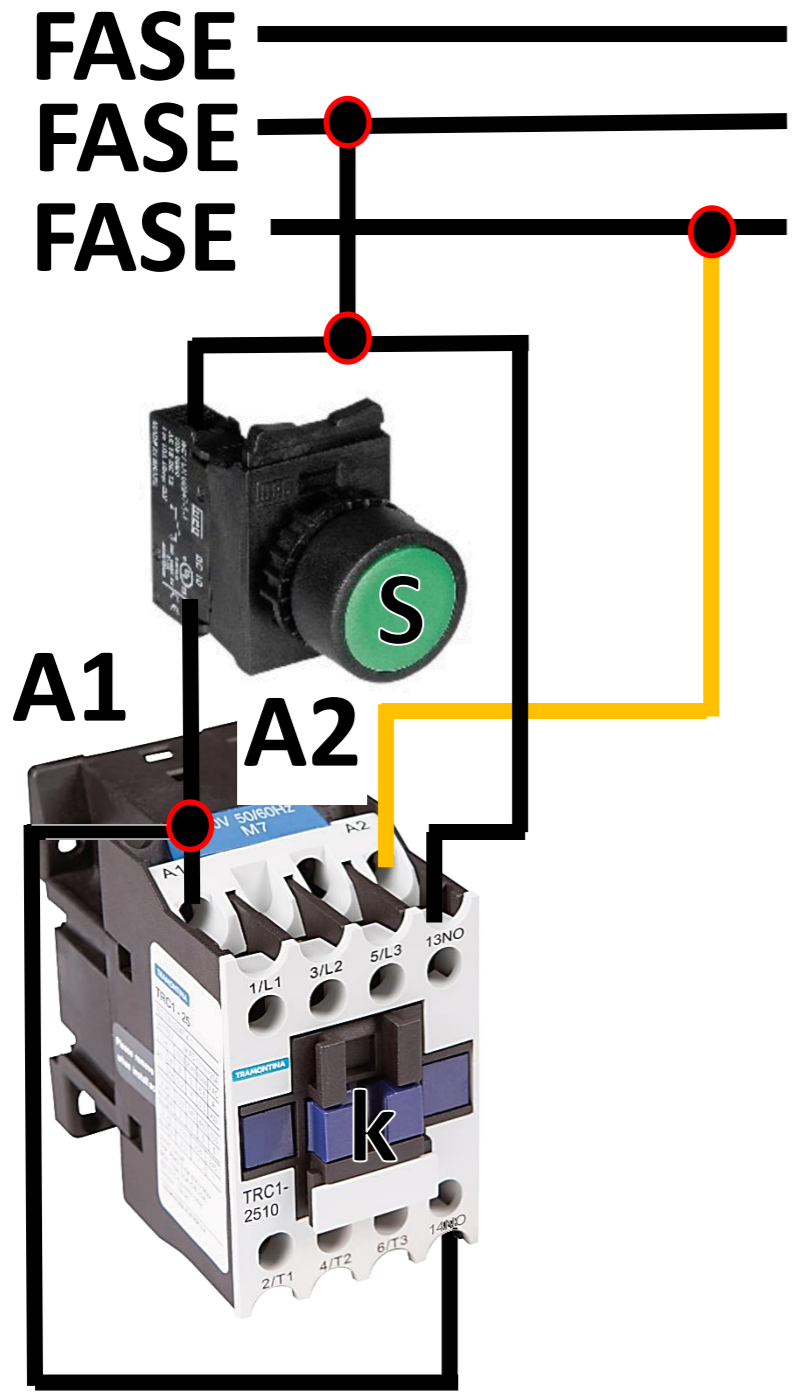


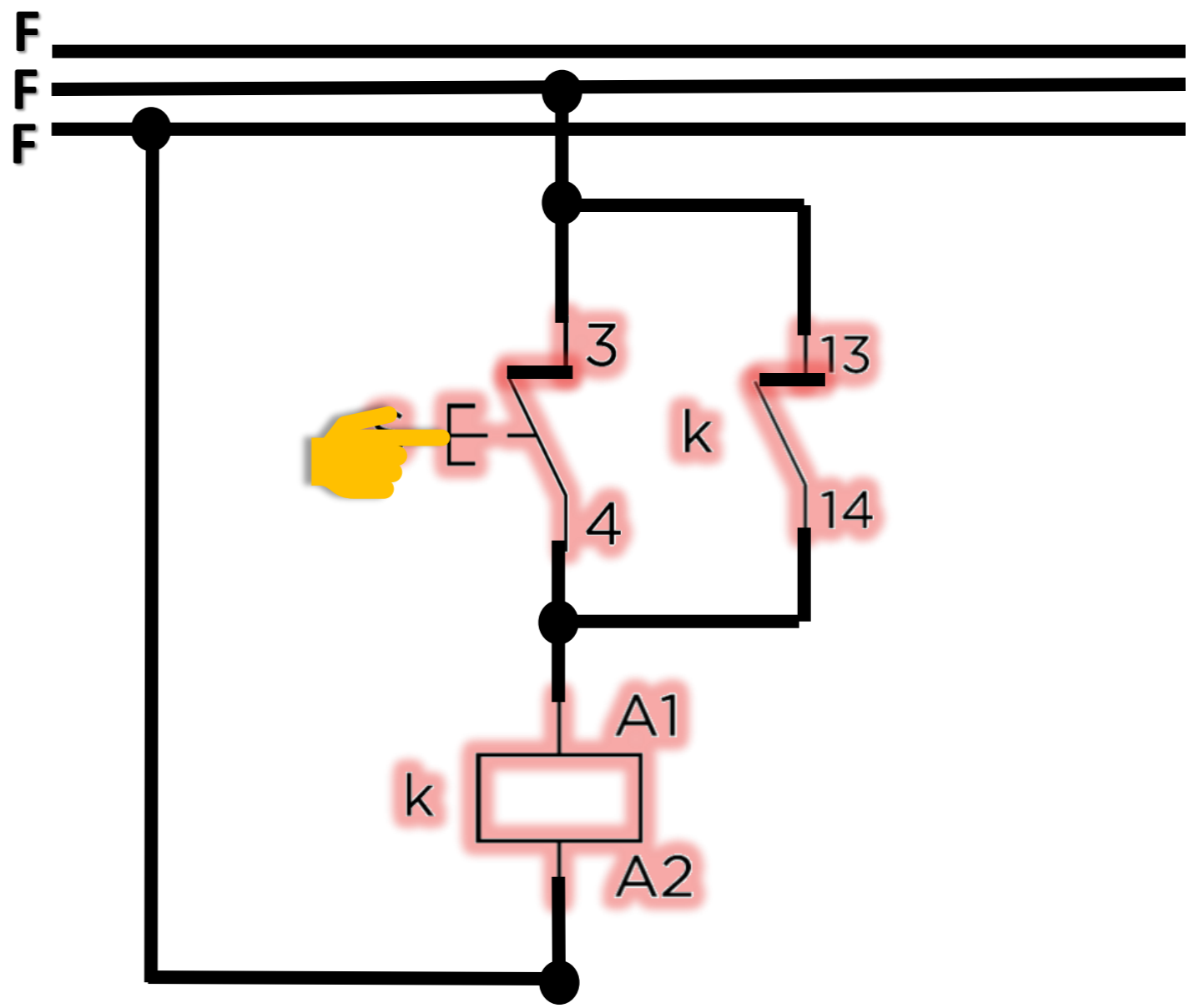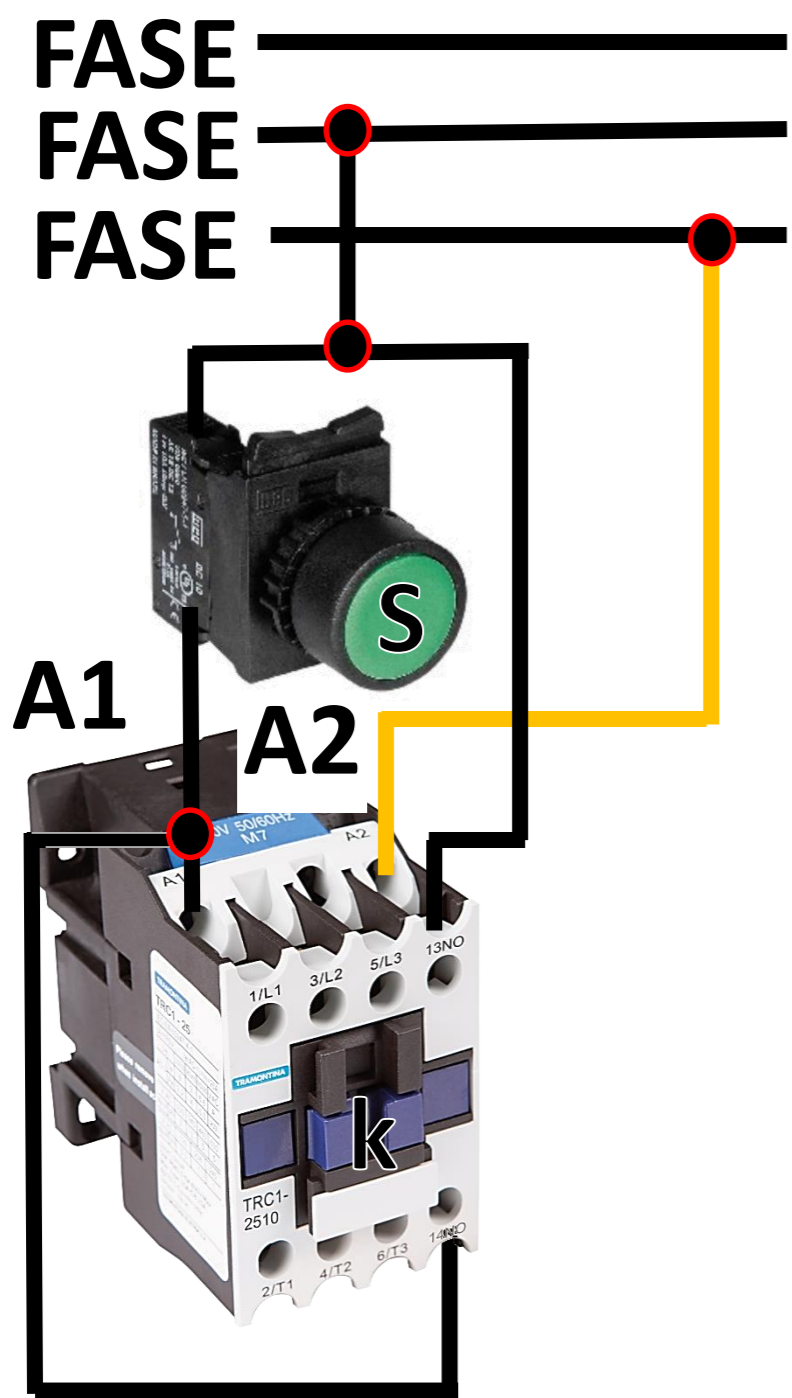

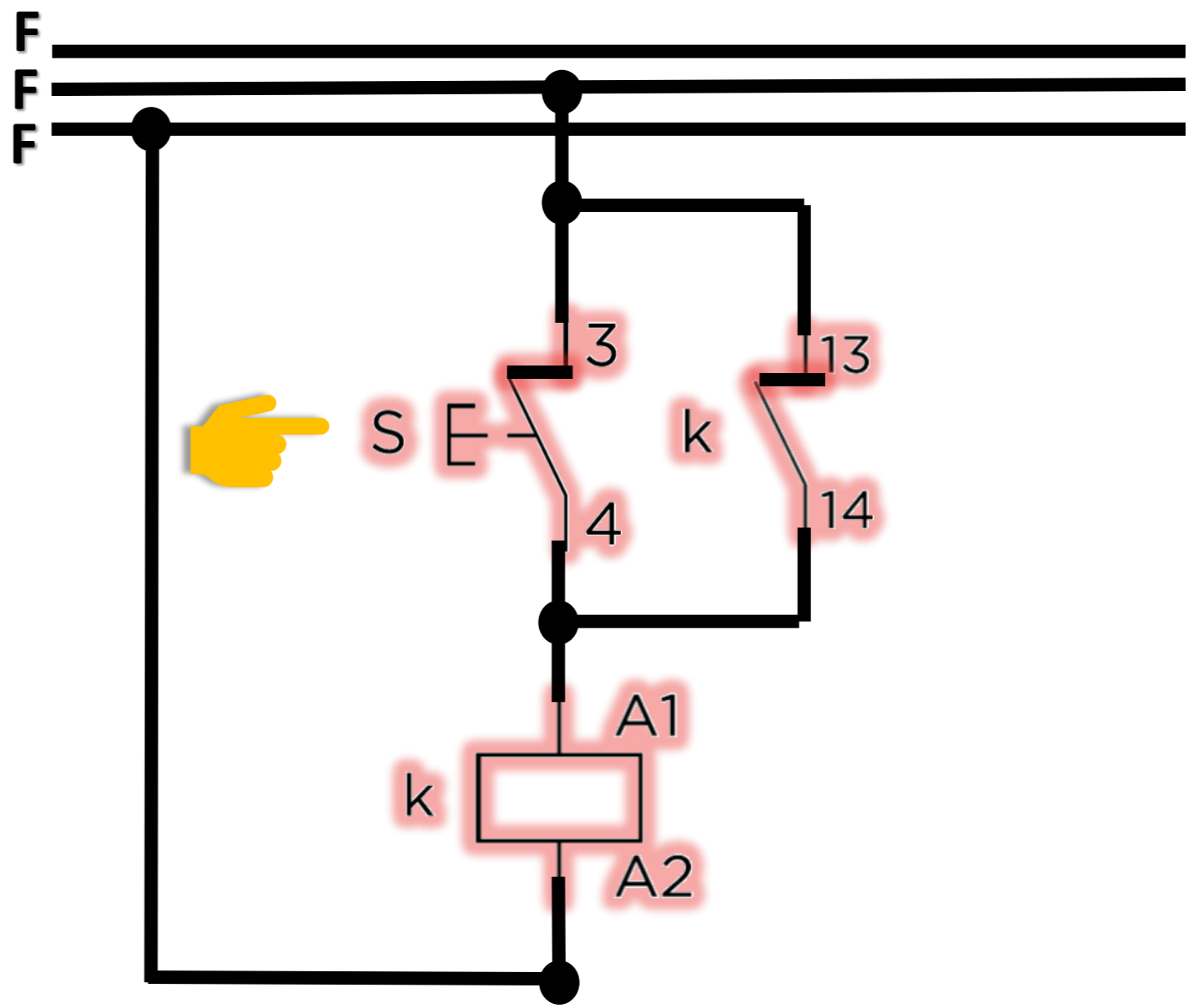
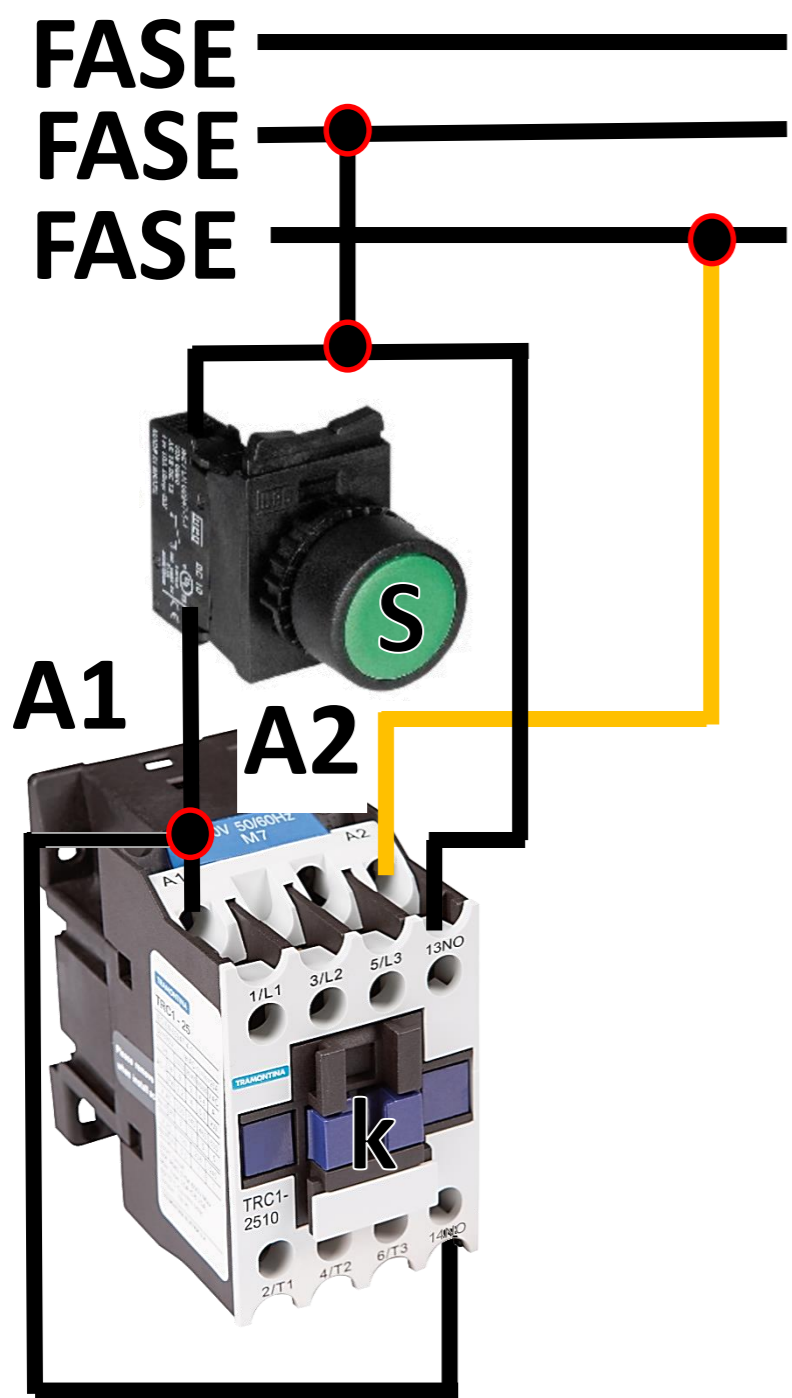


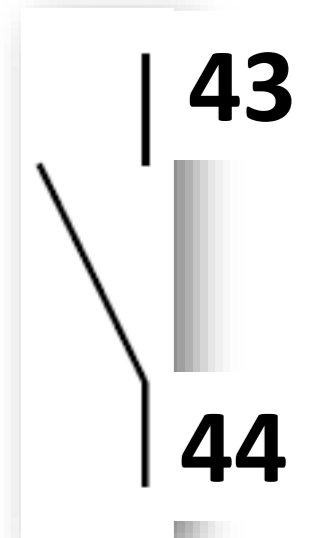



SELO COM BOTÃO DE DESLIGAR

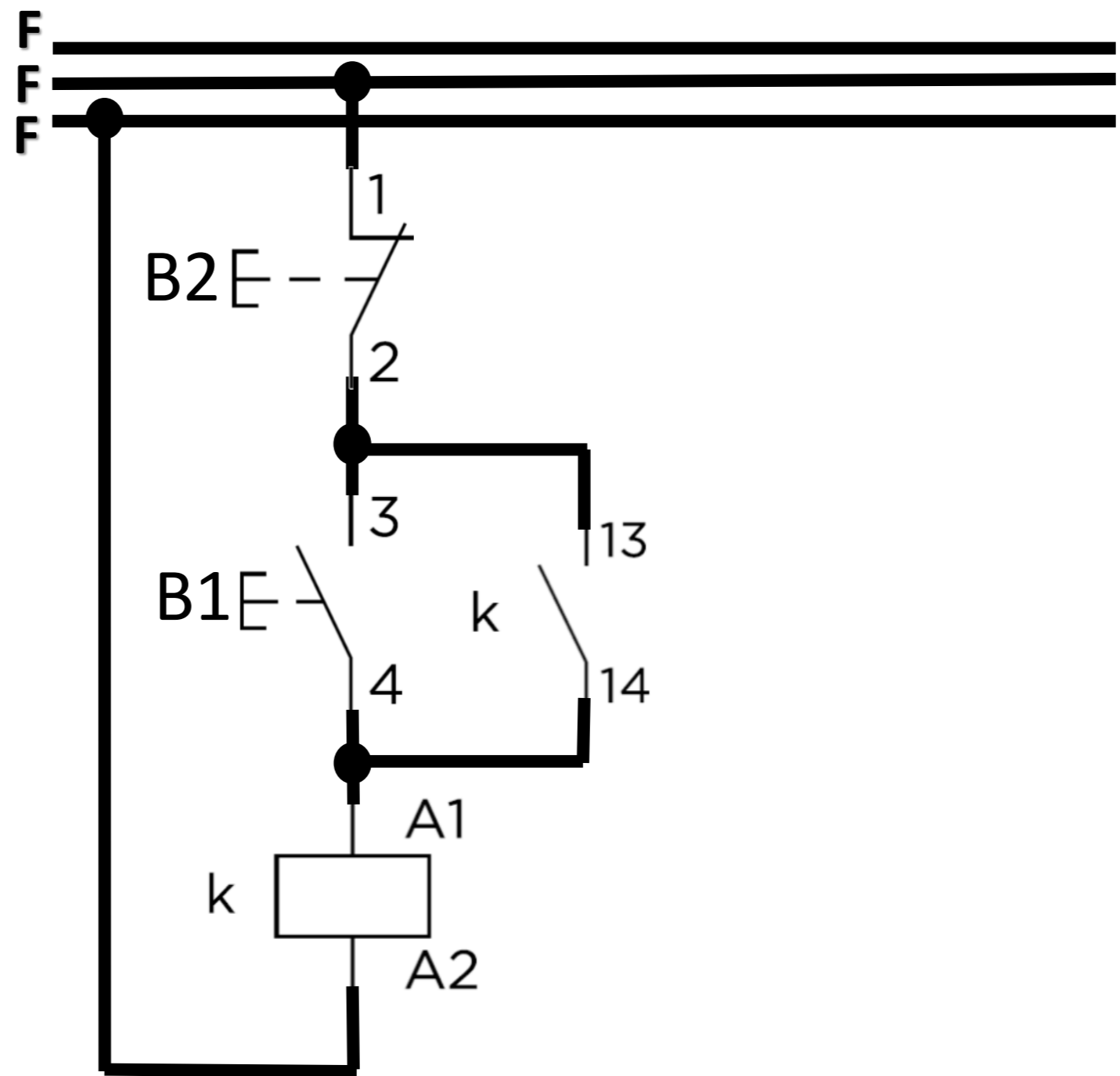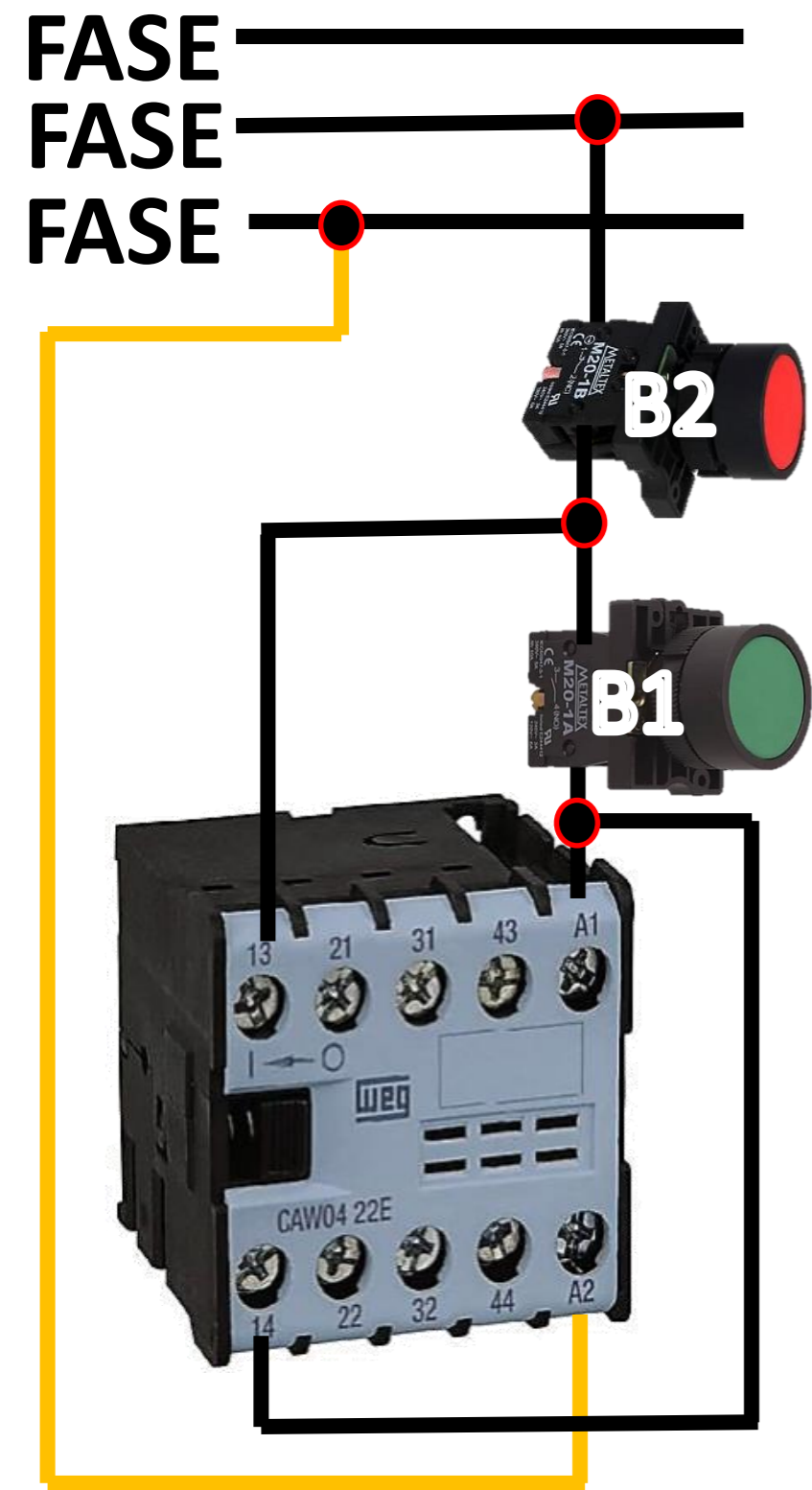



ACIONAMENTO COM SELO E SINALEIRO

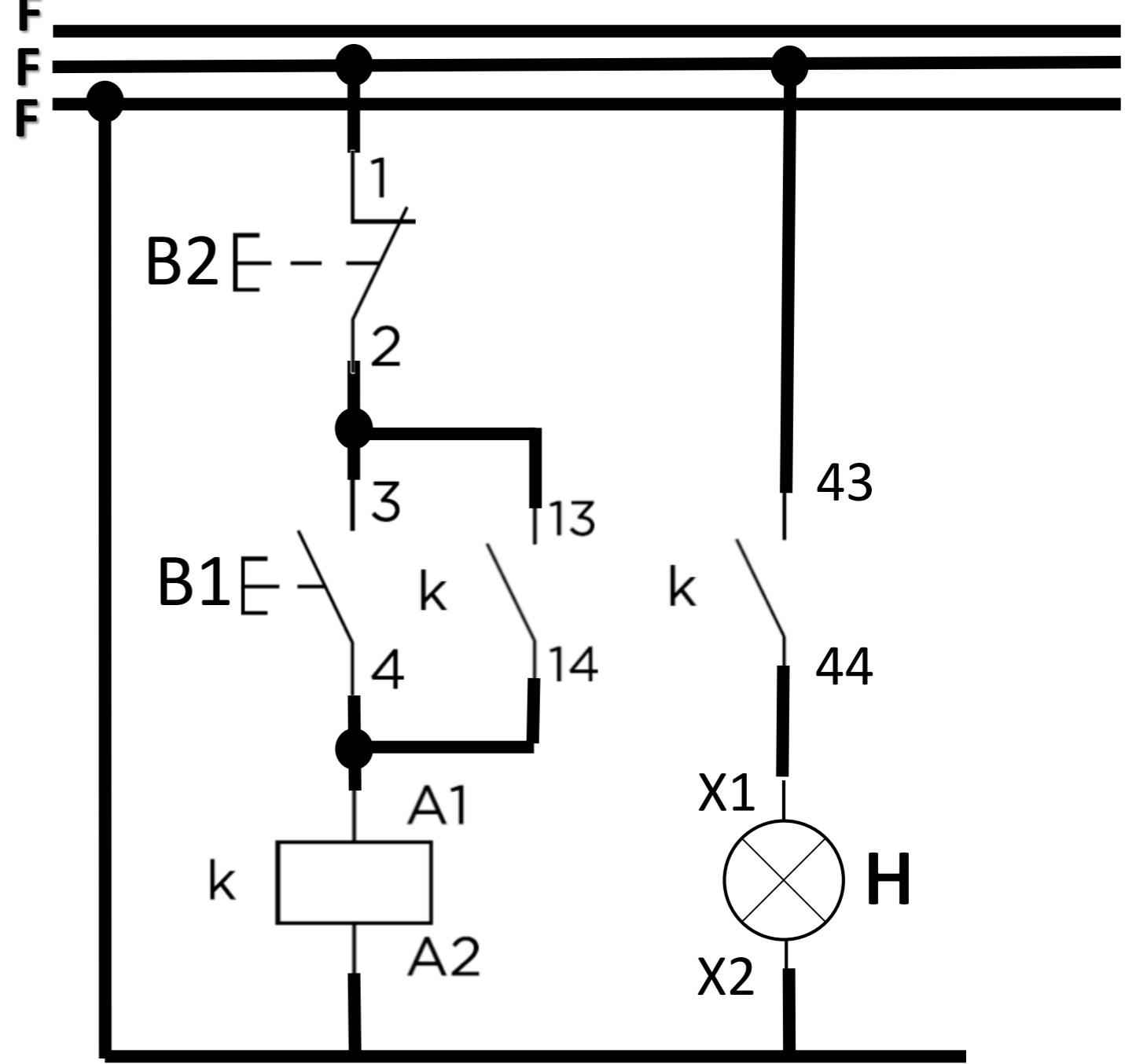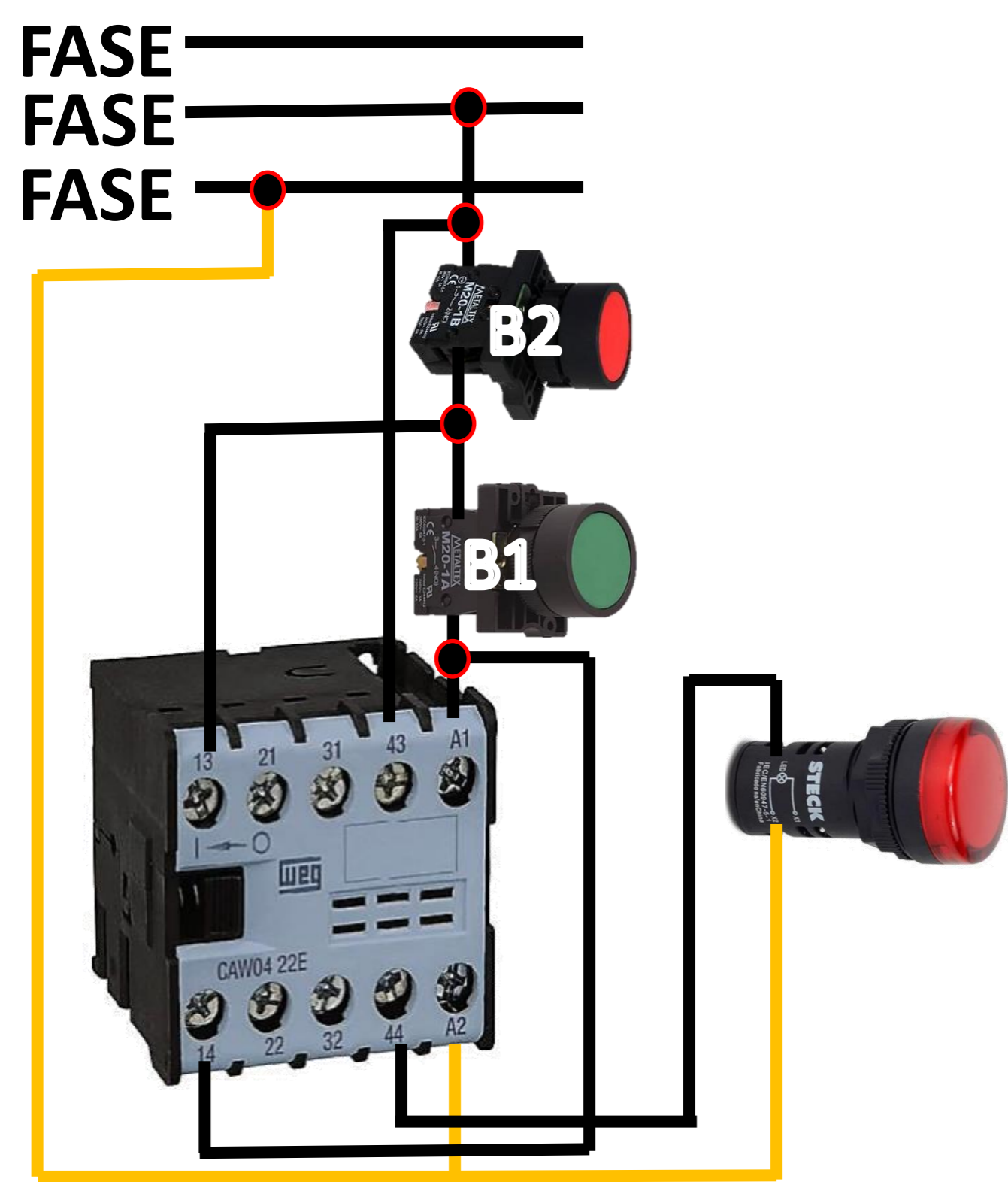

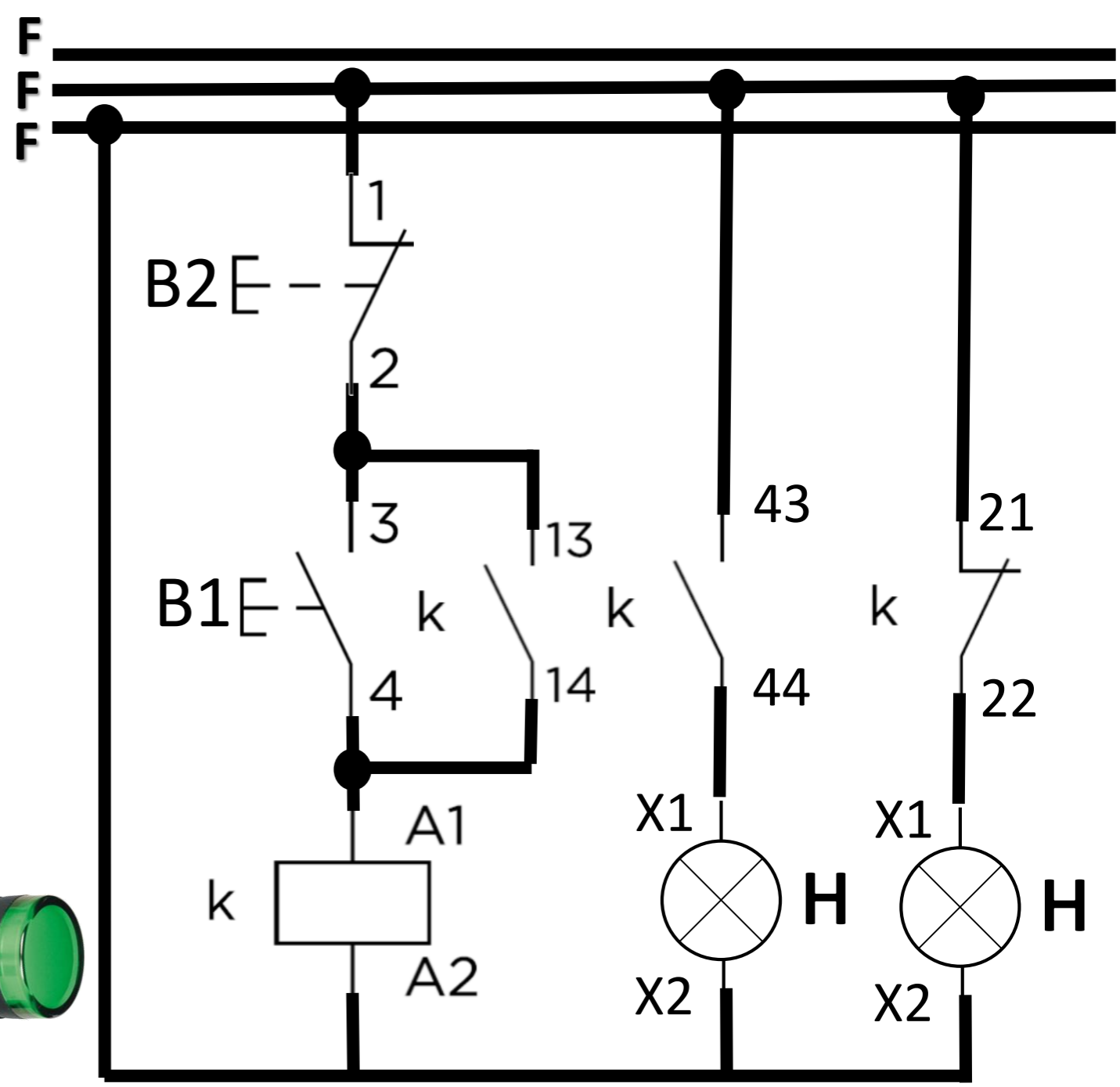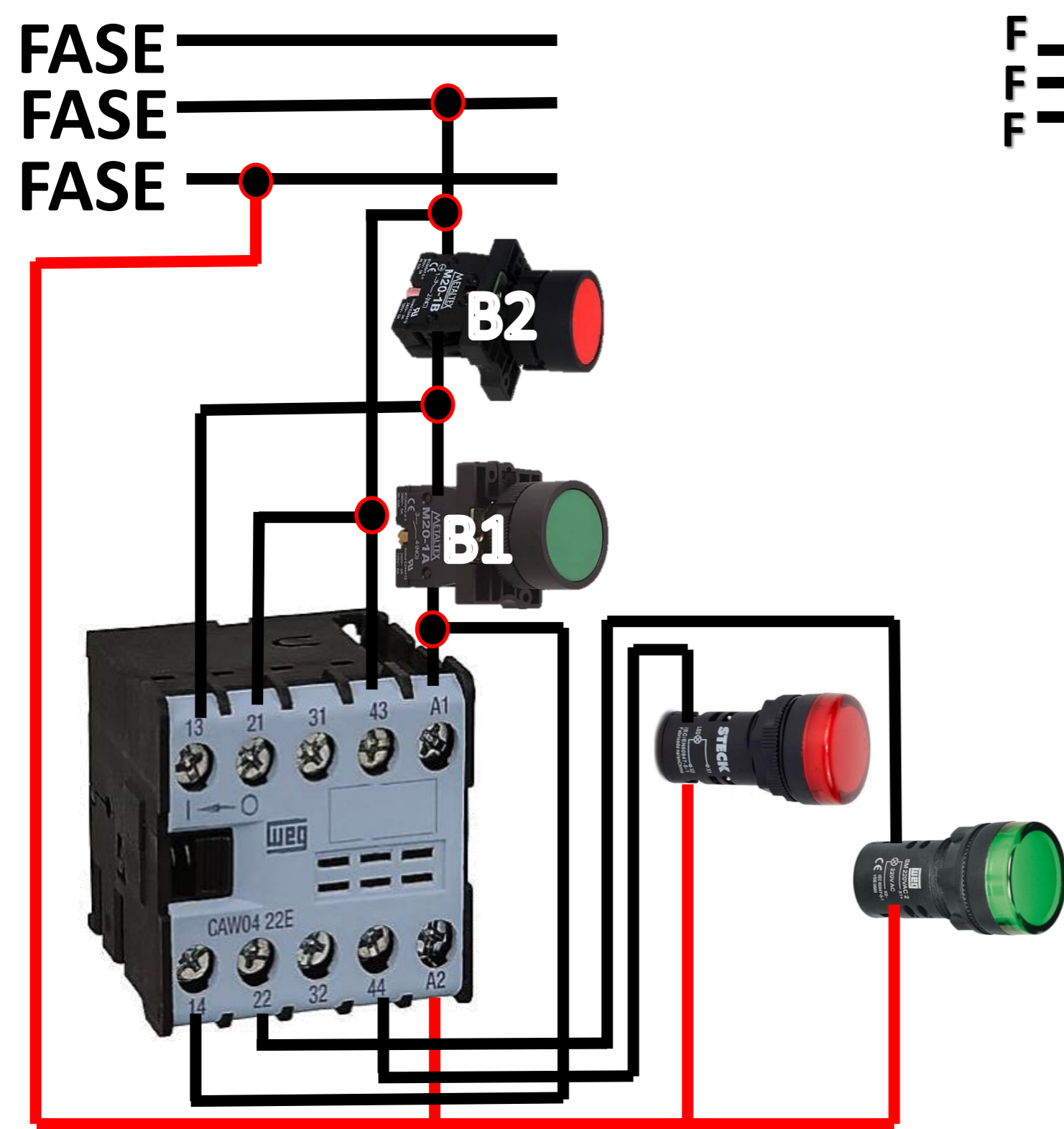
**ACIONAMENTO COM SELO E
DOIS SINALEIRO**



PARTIDA DIRETA MOTOR

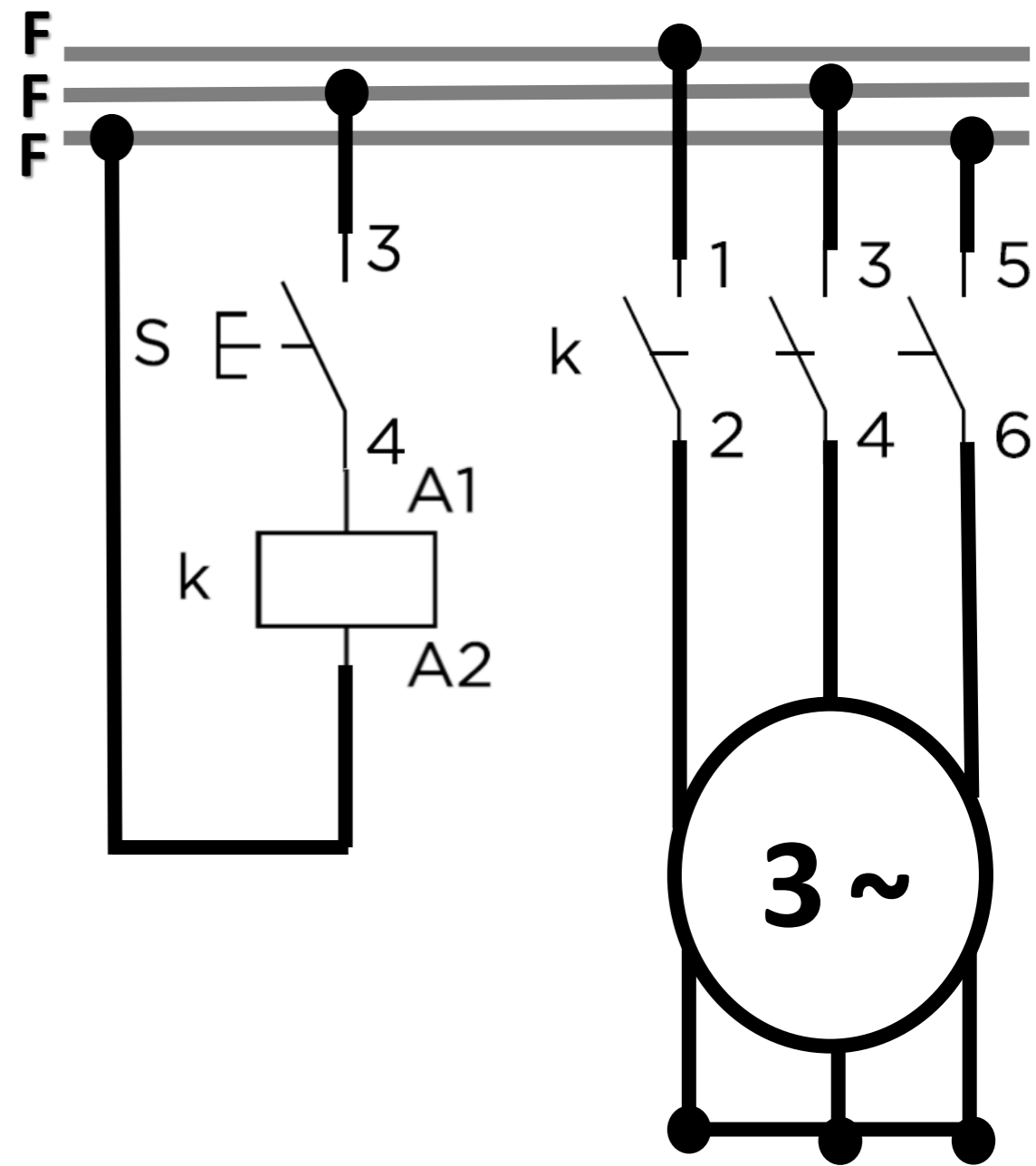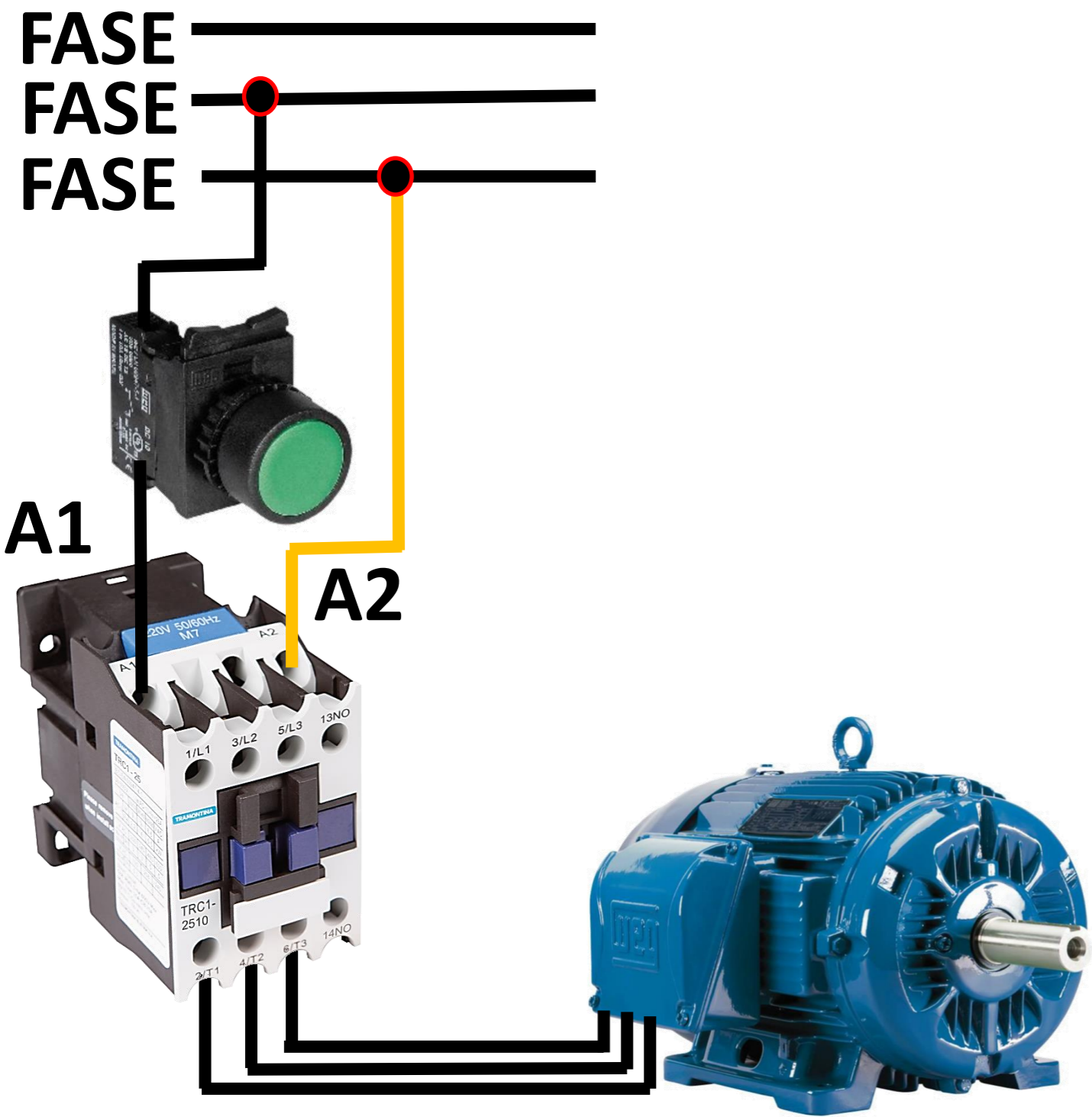

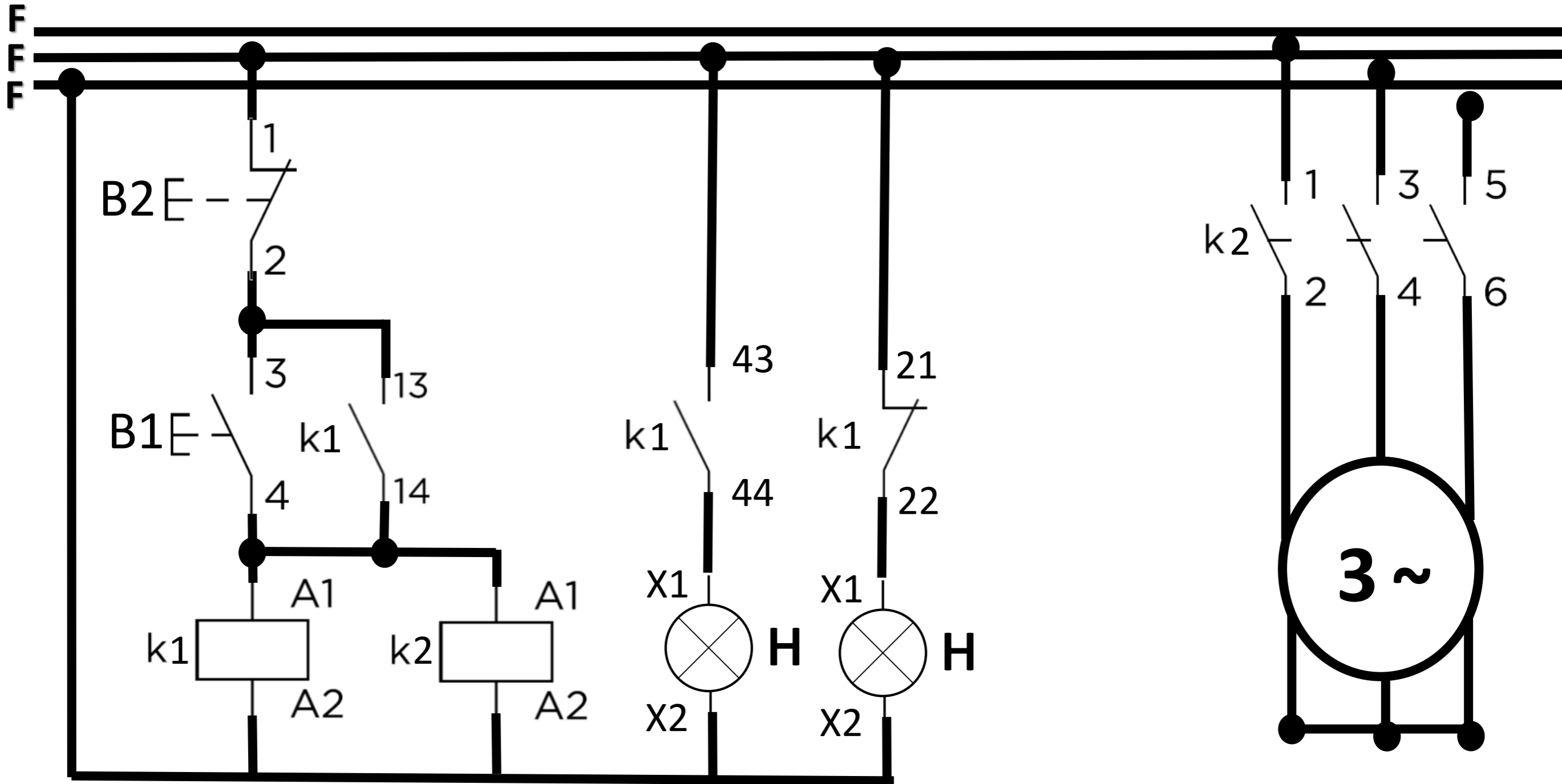**PARTIDA DIRETA MOTOR
COM SINALEIROS
INDICADORES**



Obrigado pela atenção!

